

Trabajo Práctico N°2

Fuente de alimentación regulada de 5 V

