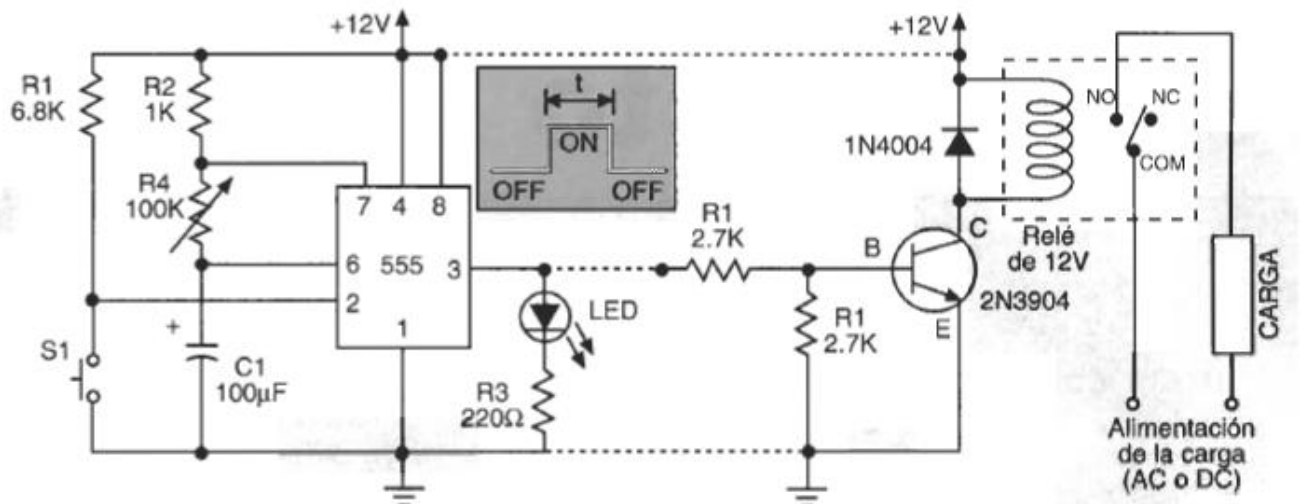


Trabajo Práctico N°3

Temporizador de eventos cortos con relé

Al ensamblar este proyecto se obtiene un circuito que permite controlar el tiempo durante el cual se activa una carga. Una vez el tiempo termine, ésta se debe apagar nuevamente.



El componente central del circuito es el integrado 555, el cual se encarga de hacer la temporización cada vez que se oprime el pulsador S1. El potenciómetro R4 es el que permite al usuario variar el tiempo durante el cual se activa la salida (pin 3).

