

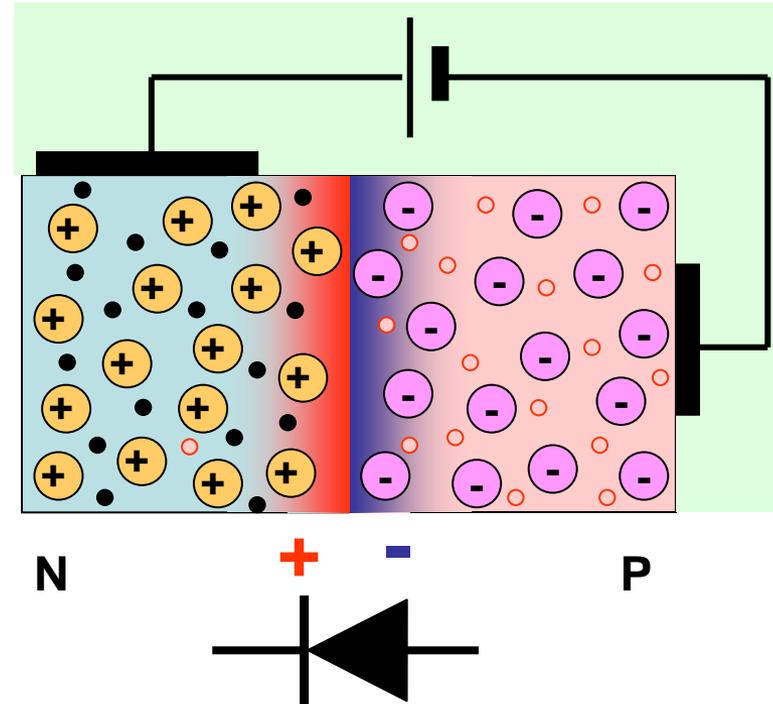


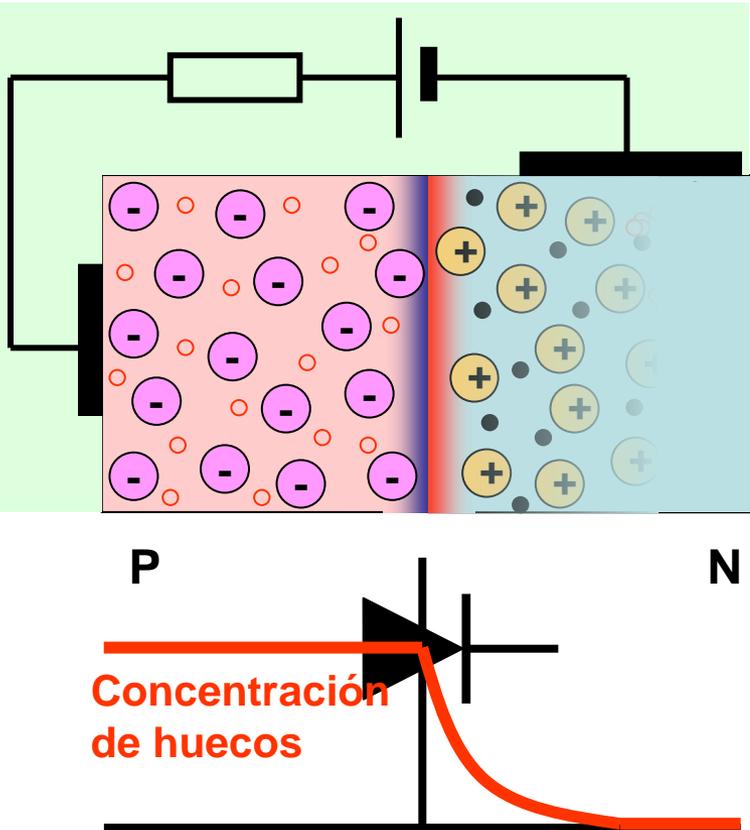Principio de funcionamiento del transistor bipolar



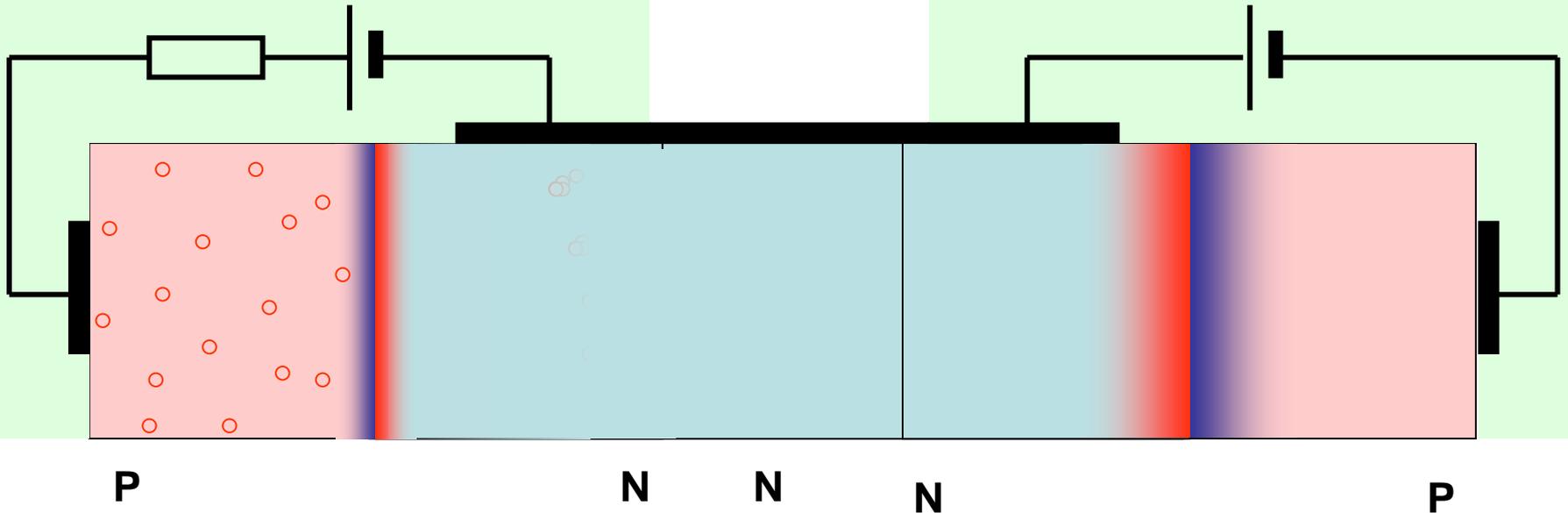
Principio de funcionamiento del transistor bipolar



Si la zona central es muy ancha, el comportamiento es similar a dos diodos en oposición. El funcionamiento de la primera unión no afecta a la segunda.

>

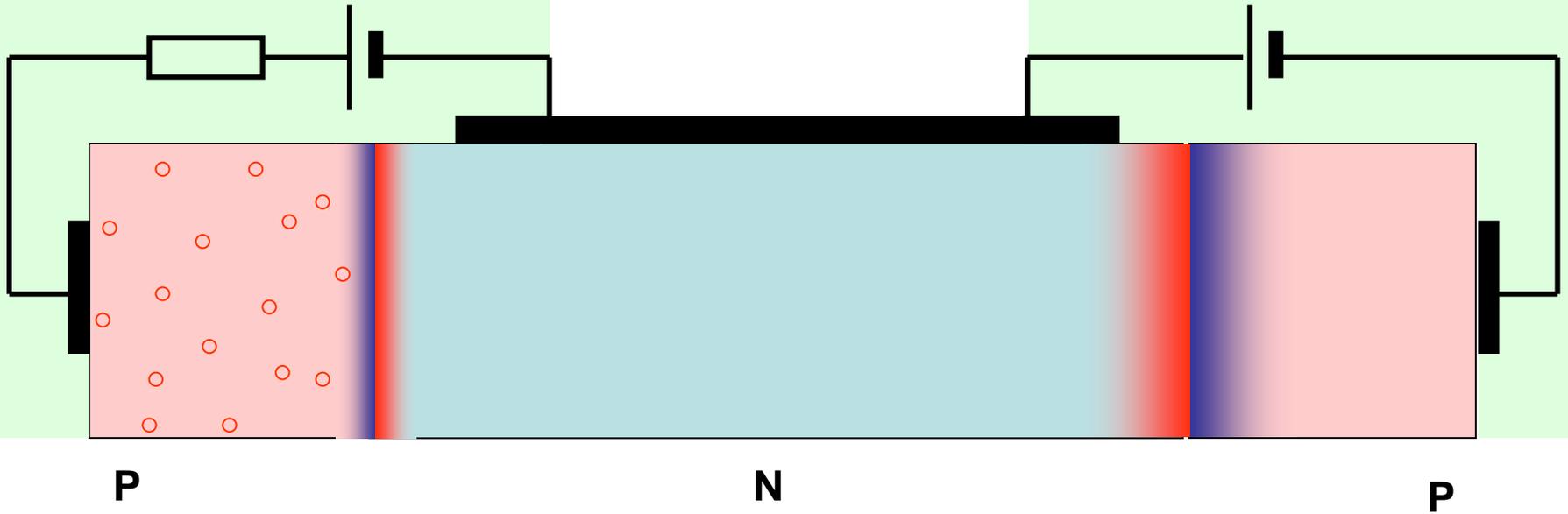
Principio de funcionamiento del transistor bipolar




Unión o Juntura en común

>

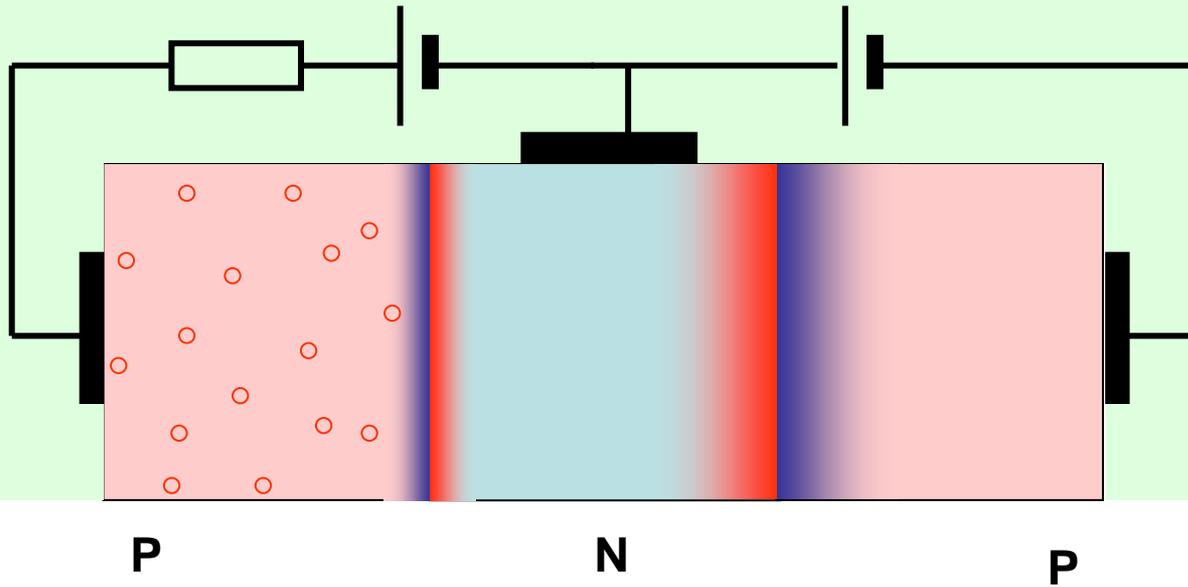Principio de funcionamiento del transistor bipolar




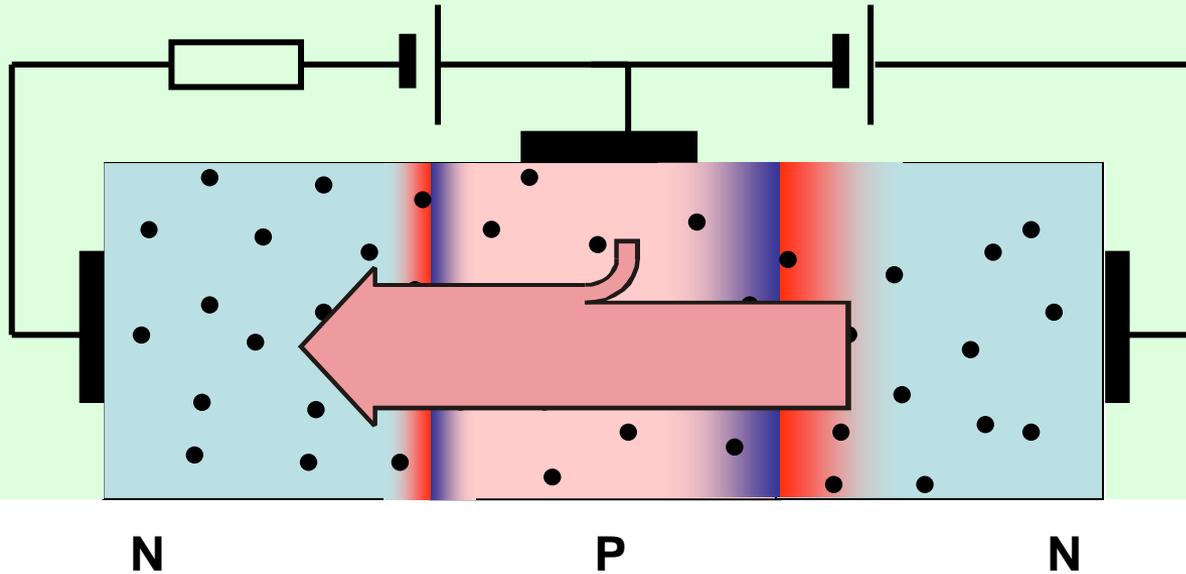Principio de funcionamiento del transistor bipolar




Transistor NPN


TRANSISTORES BPOLARES

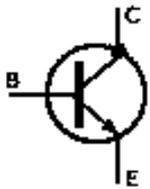


Transistor NPN

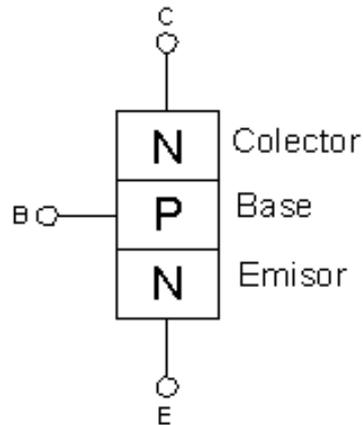



Estructura de un transistor NPN


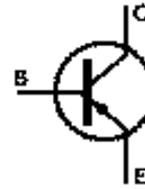


Transistor PNP

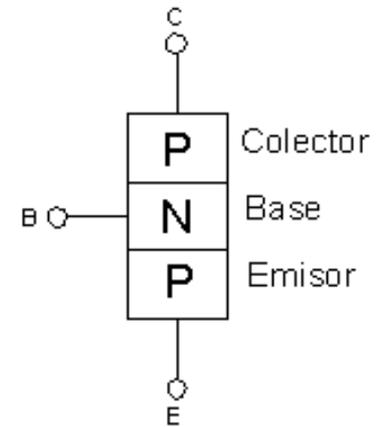


Estructura de un transistor PNP

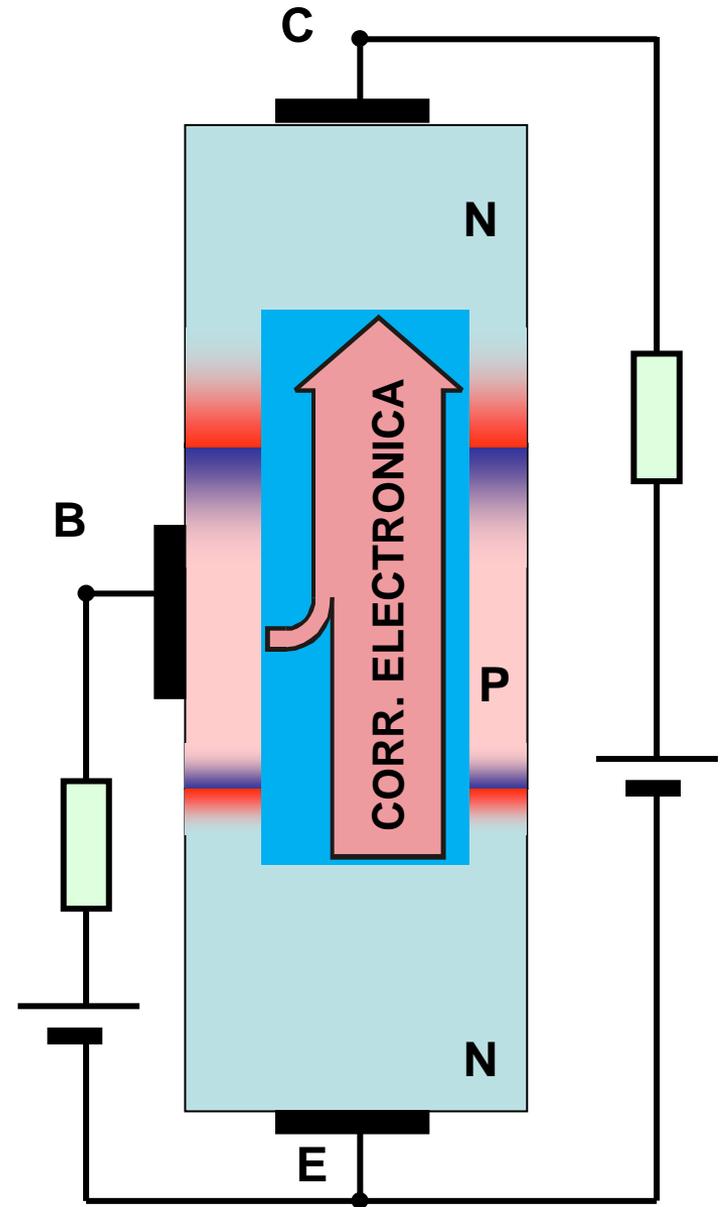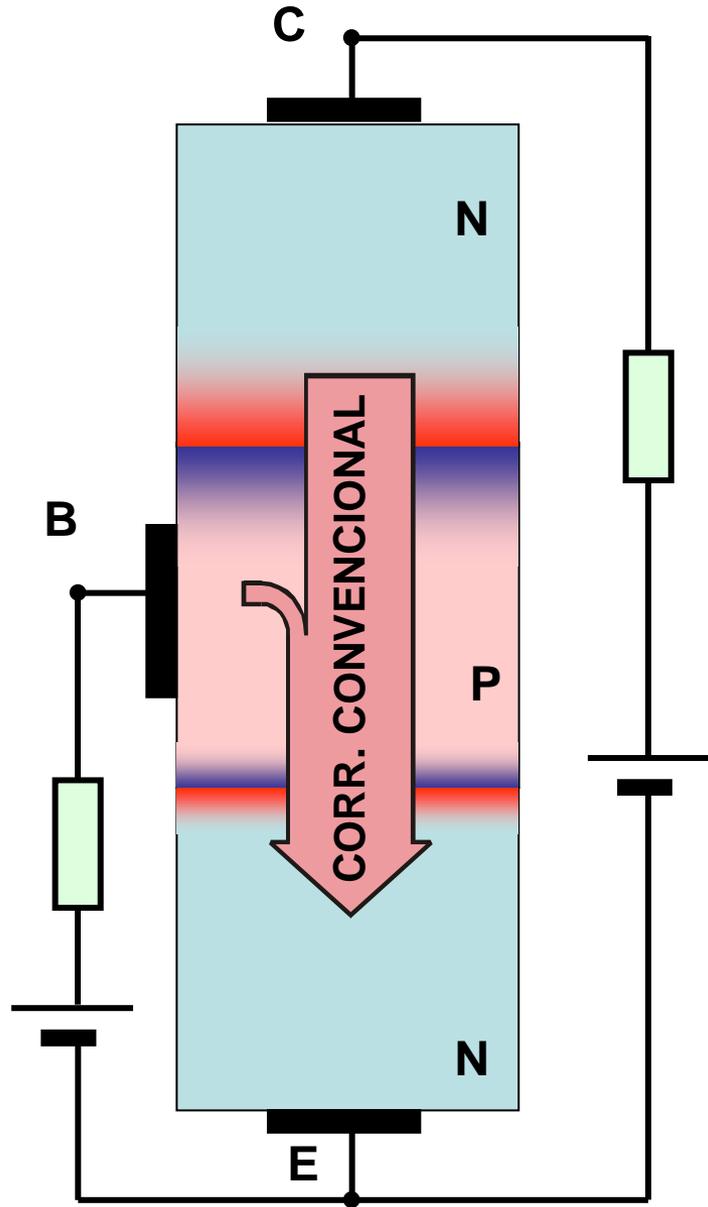


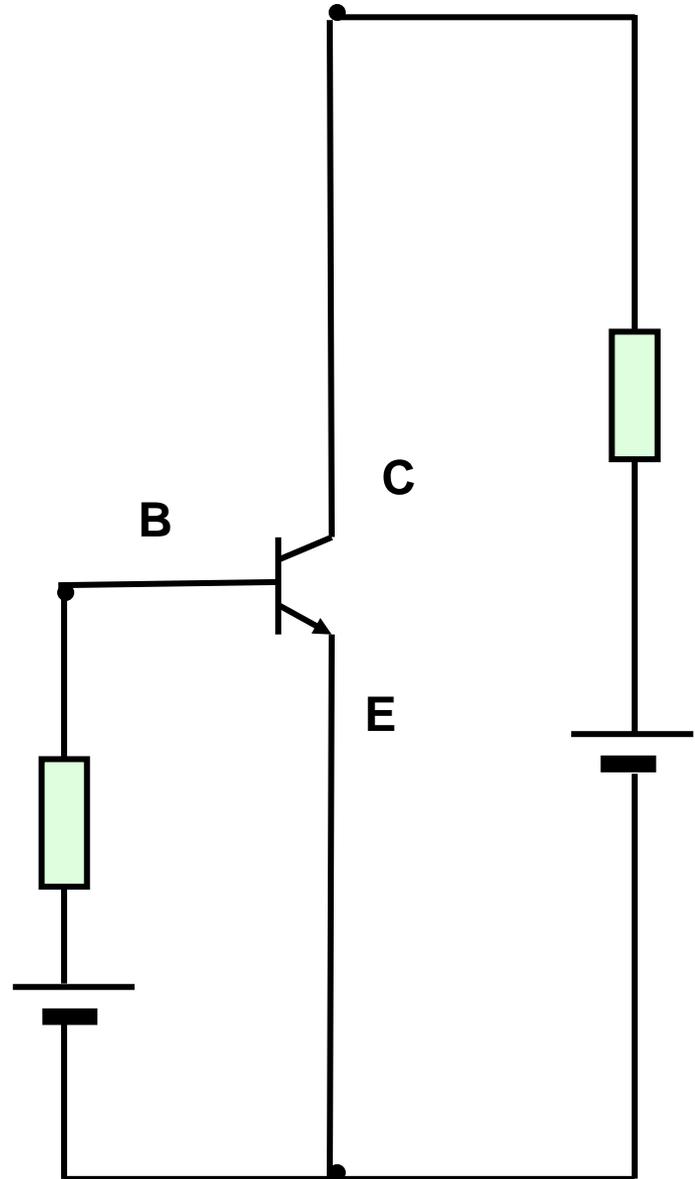
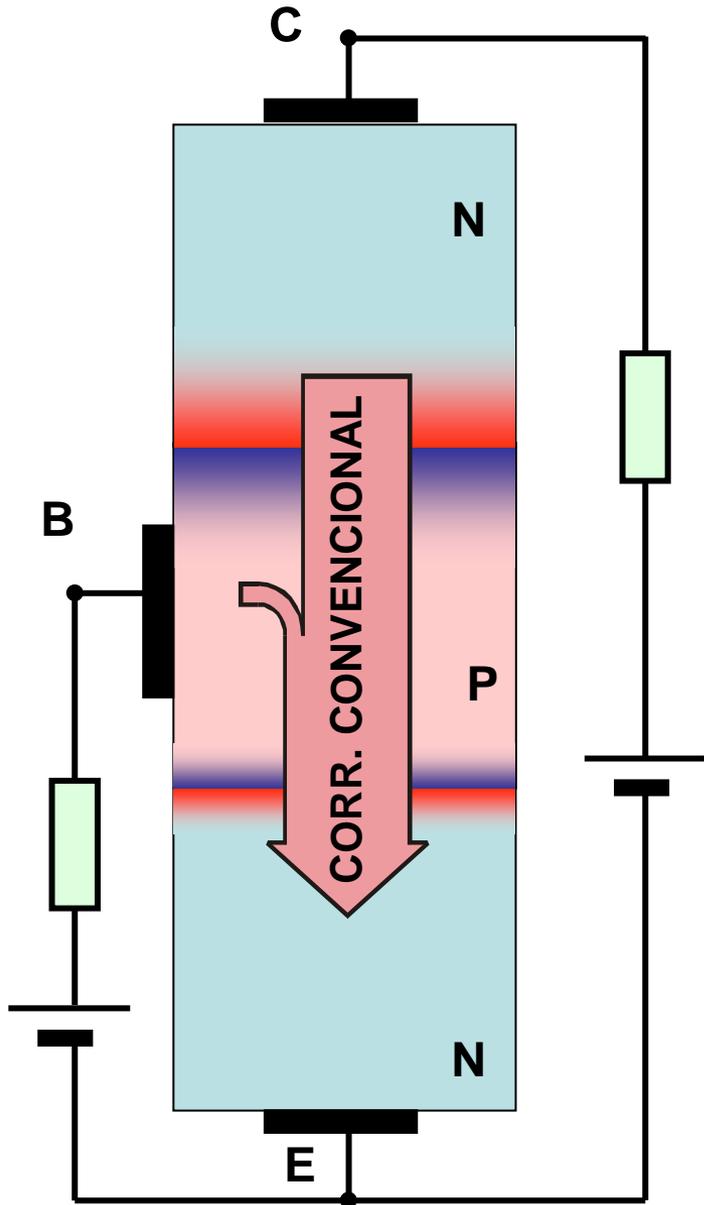


Configuración Emisor Común





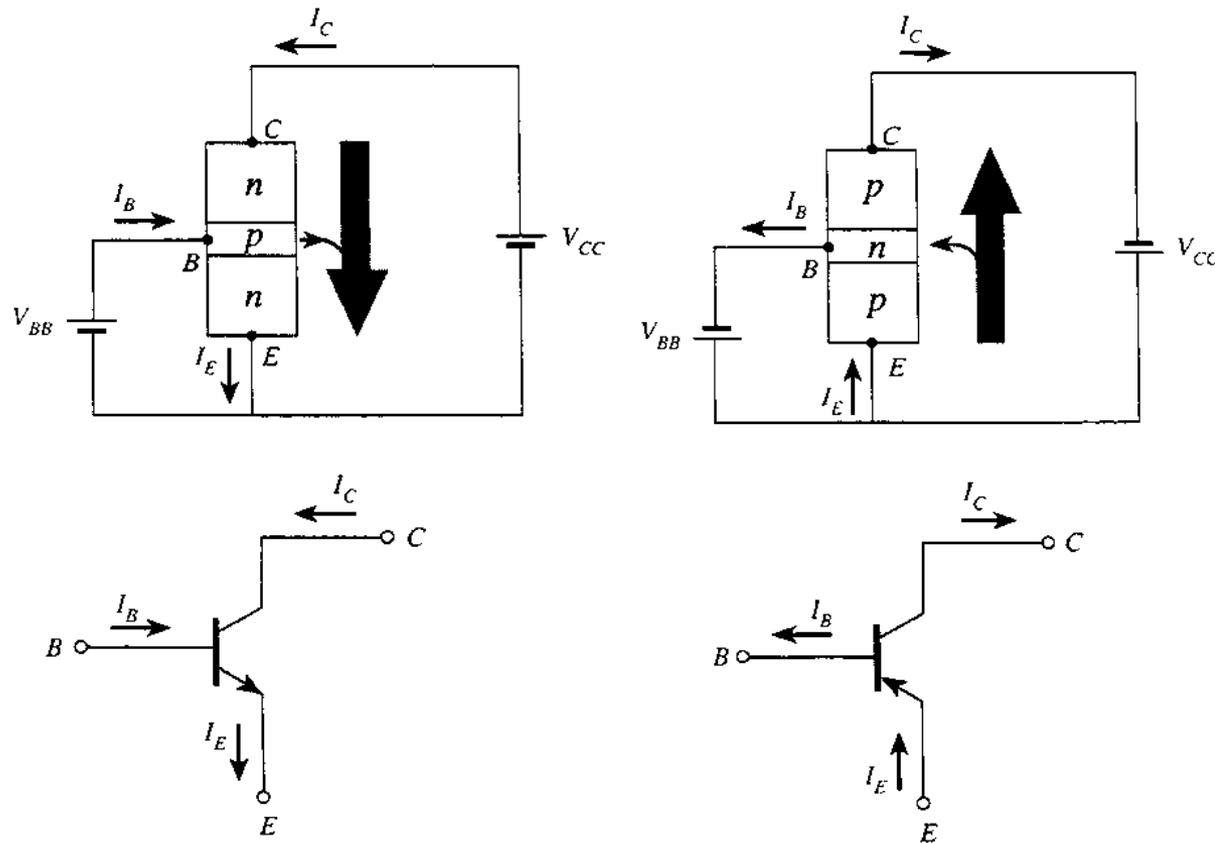
Configuración de emisor común para transistores *npn* y *pnp*.





SIMBOLO DEL TRANSISTOR

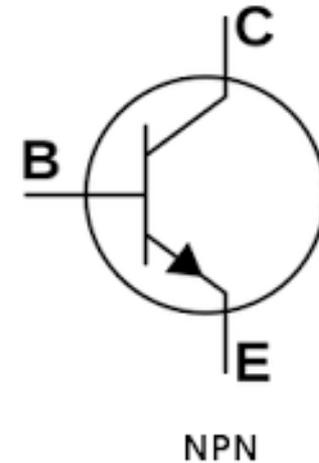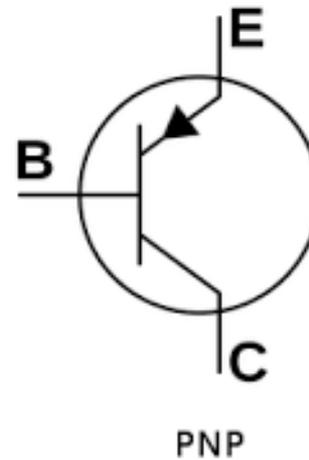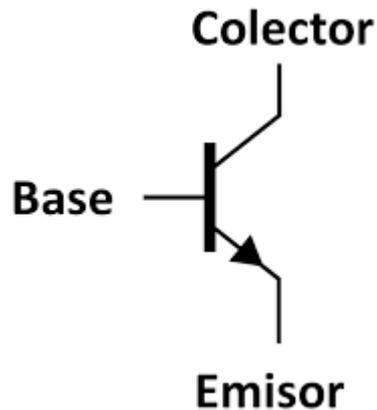


ENCAPSULADOS

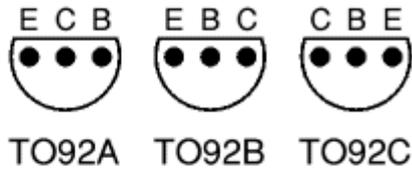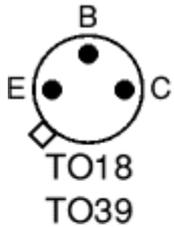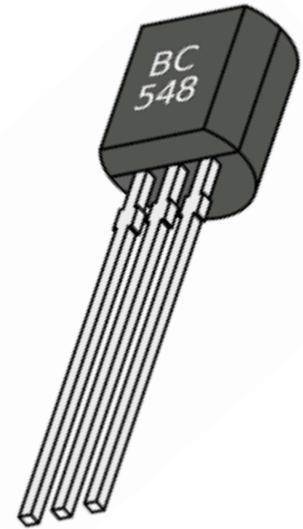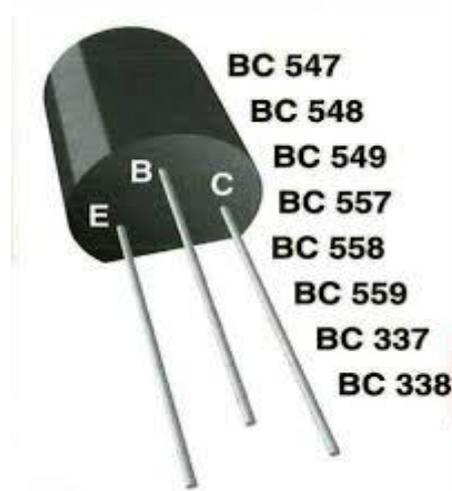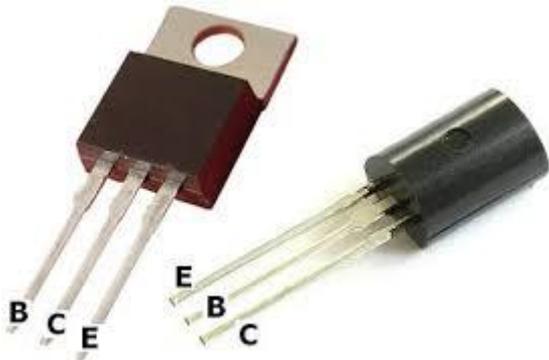


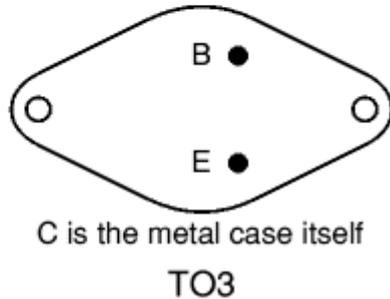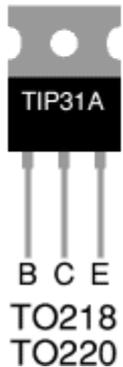Views are from below with the leads towards you.




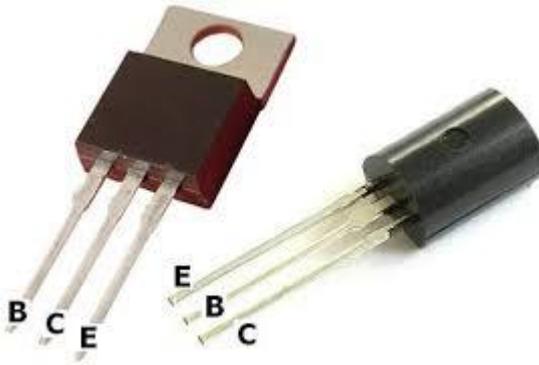


Corrientes en un Transistor

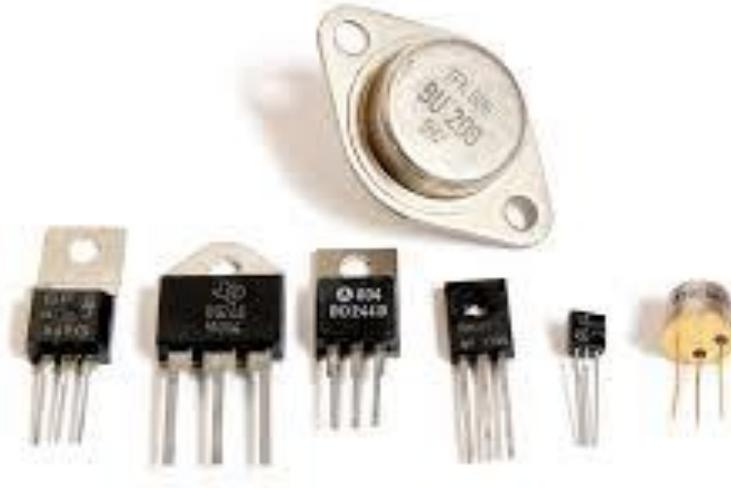

Configuración Emisor Común

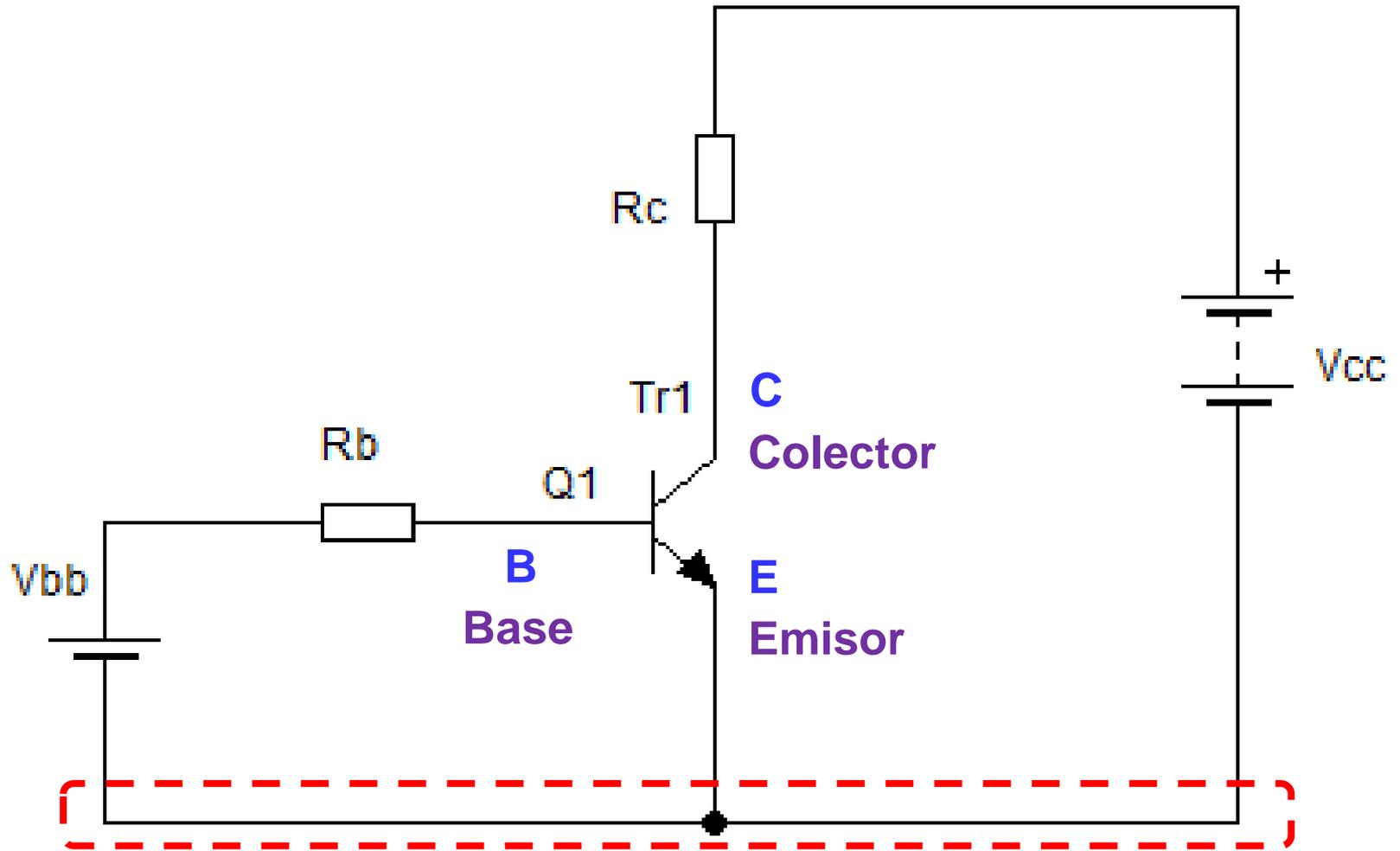


Malla de BASE

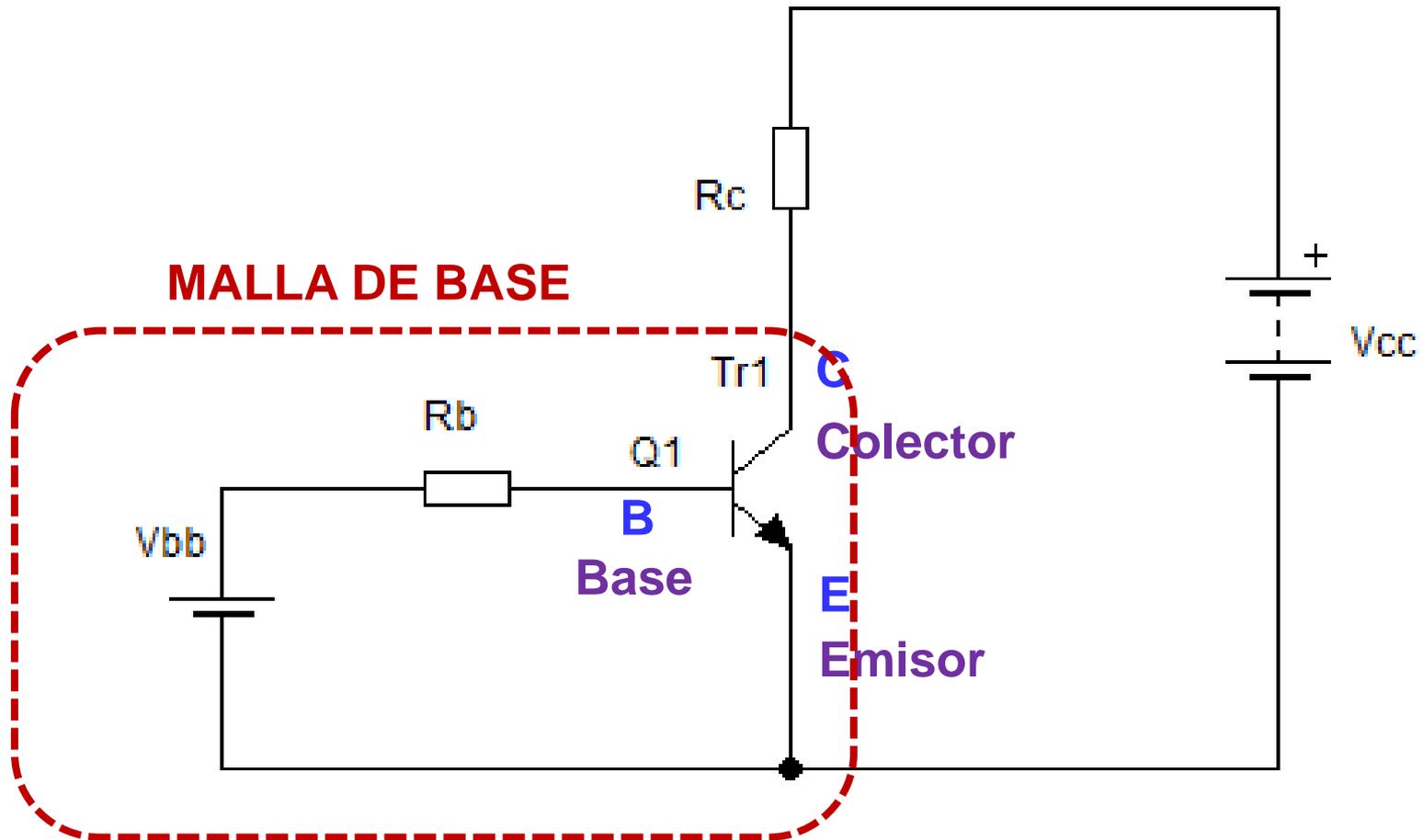


Malla de COLECTOR


MALLA DE COLECTOR

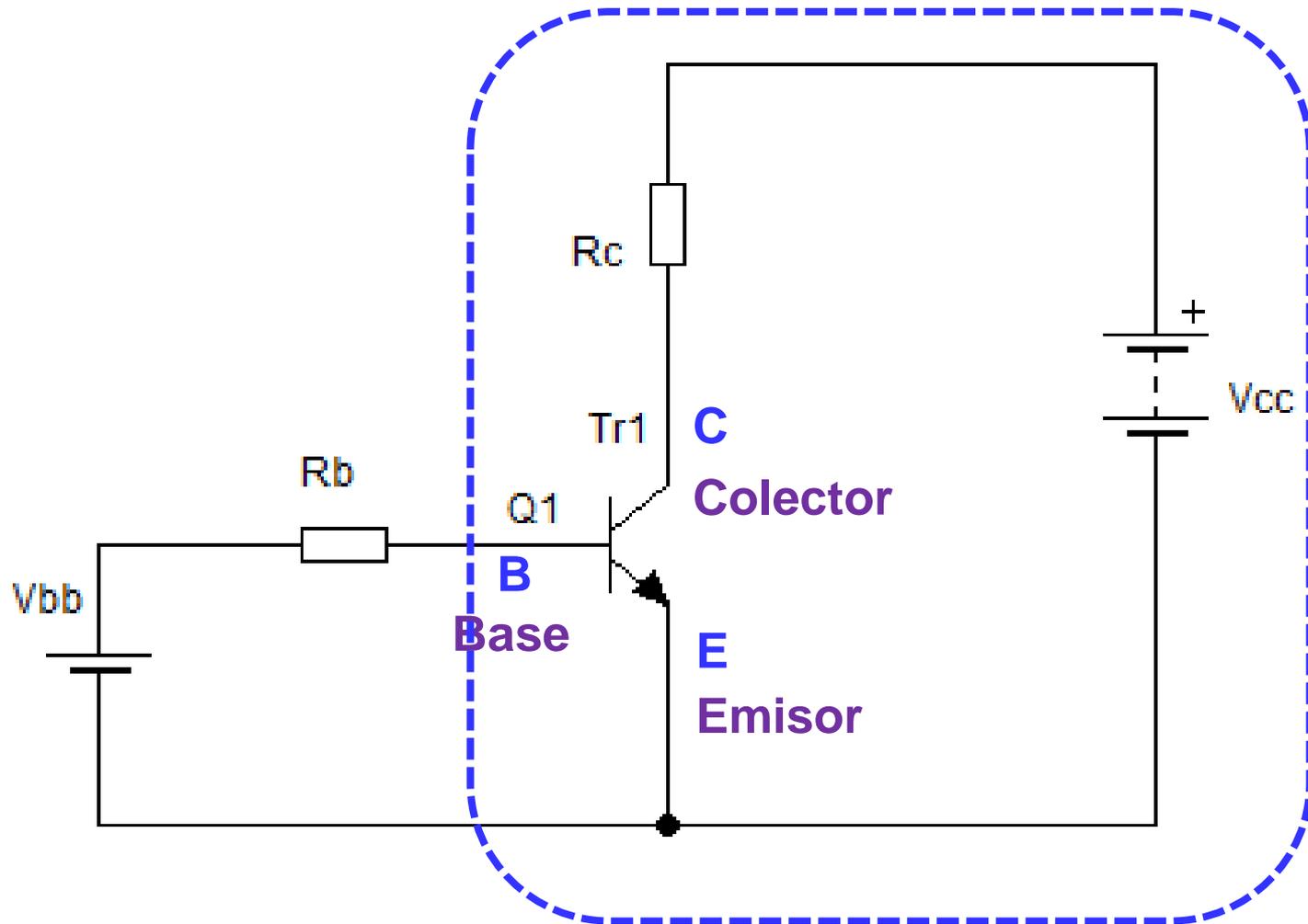


Mallas

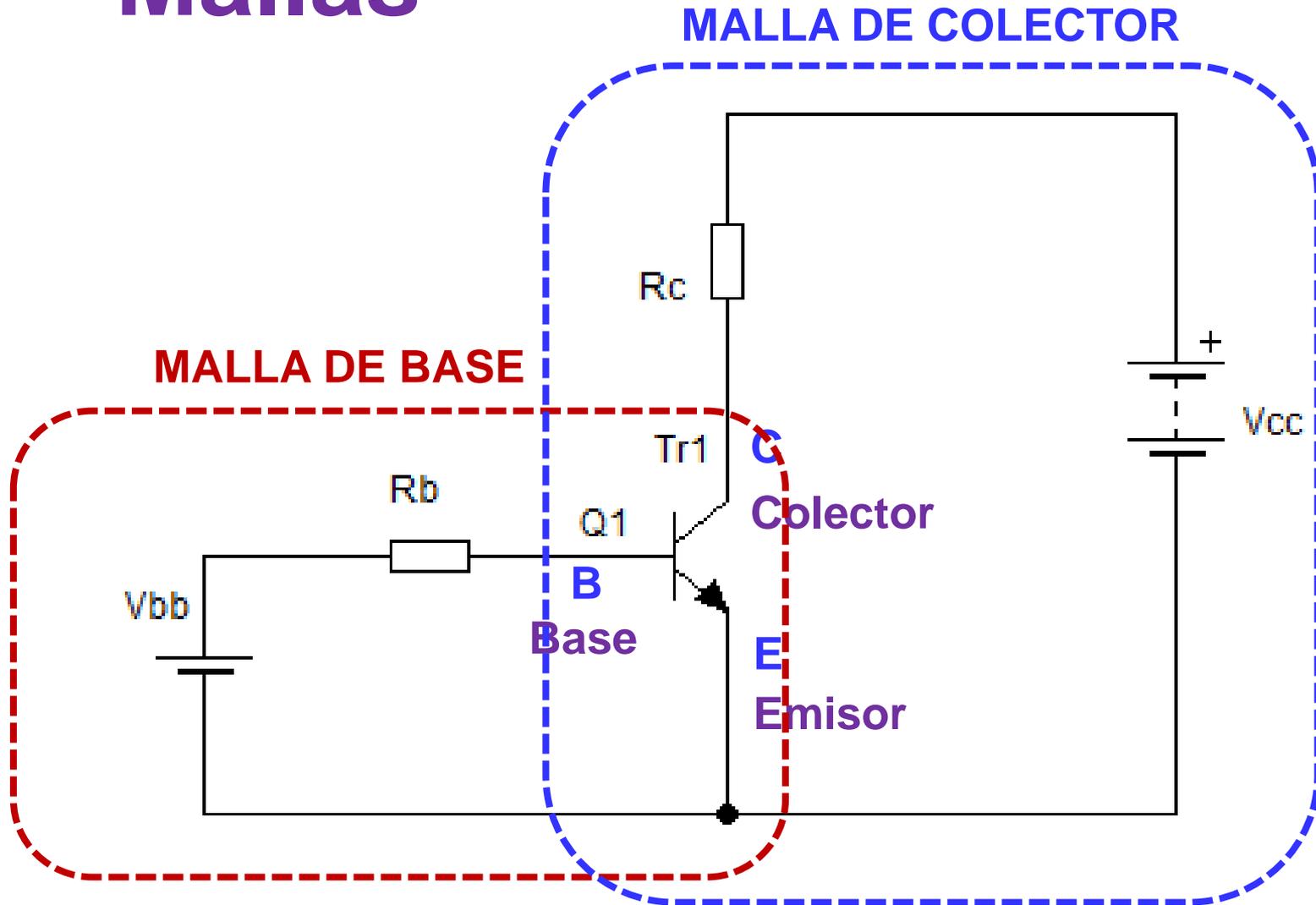


Corriente de Base

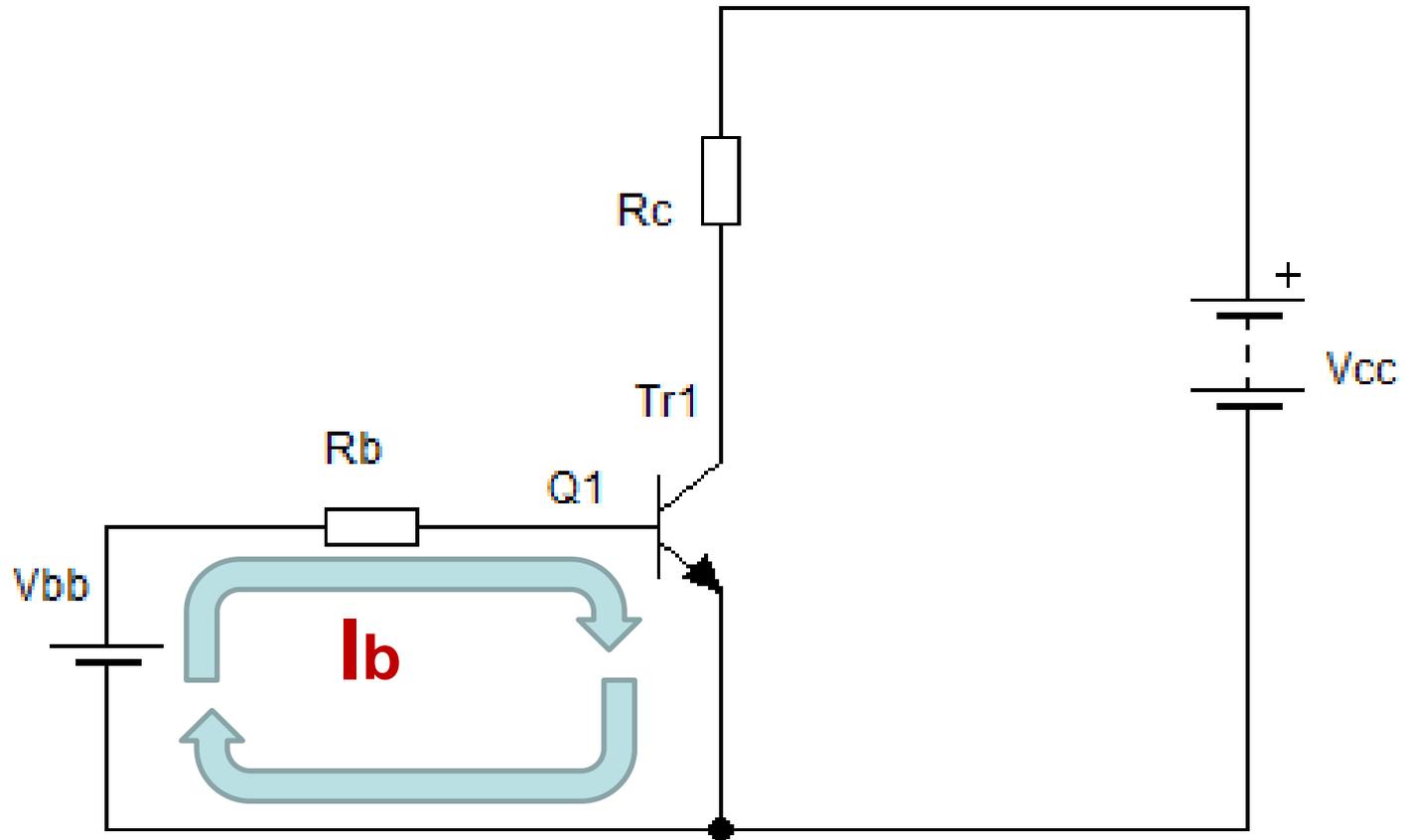

Malla de Base

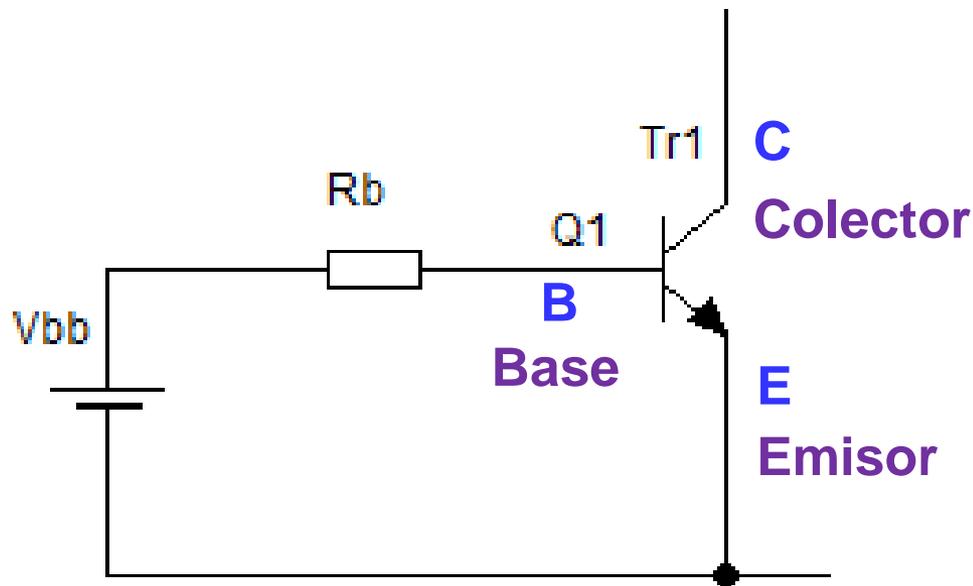

Corrientes en un Transistor

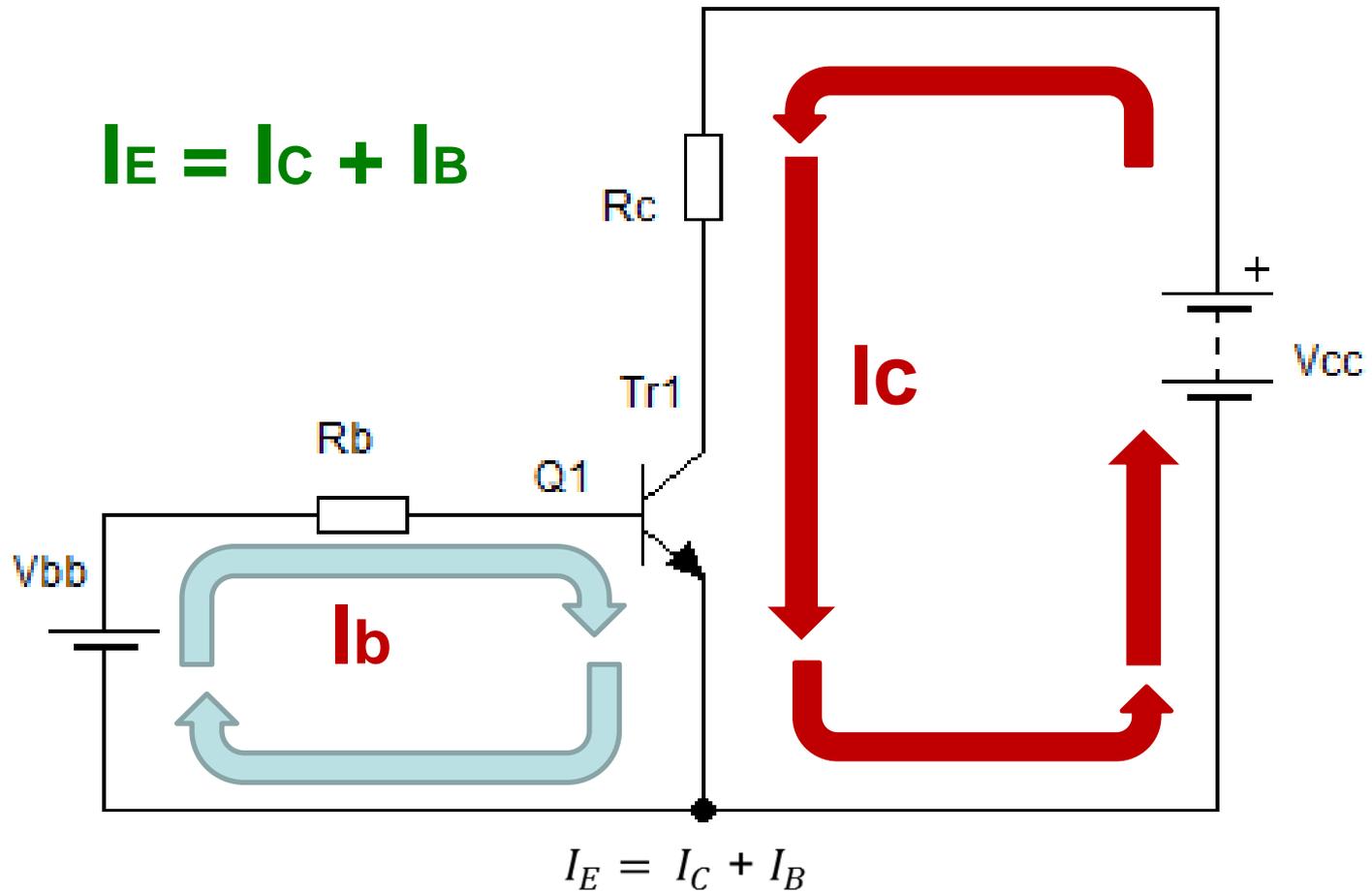


Corrientes en un Transistor

Beta $\beta = \frac{I_C}{I_B}$

Alfa $\alpha = \frac{I_C}{I_E}$

$I_E = I_C + I_B$

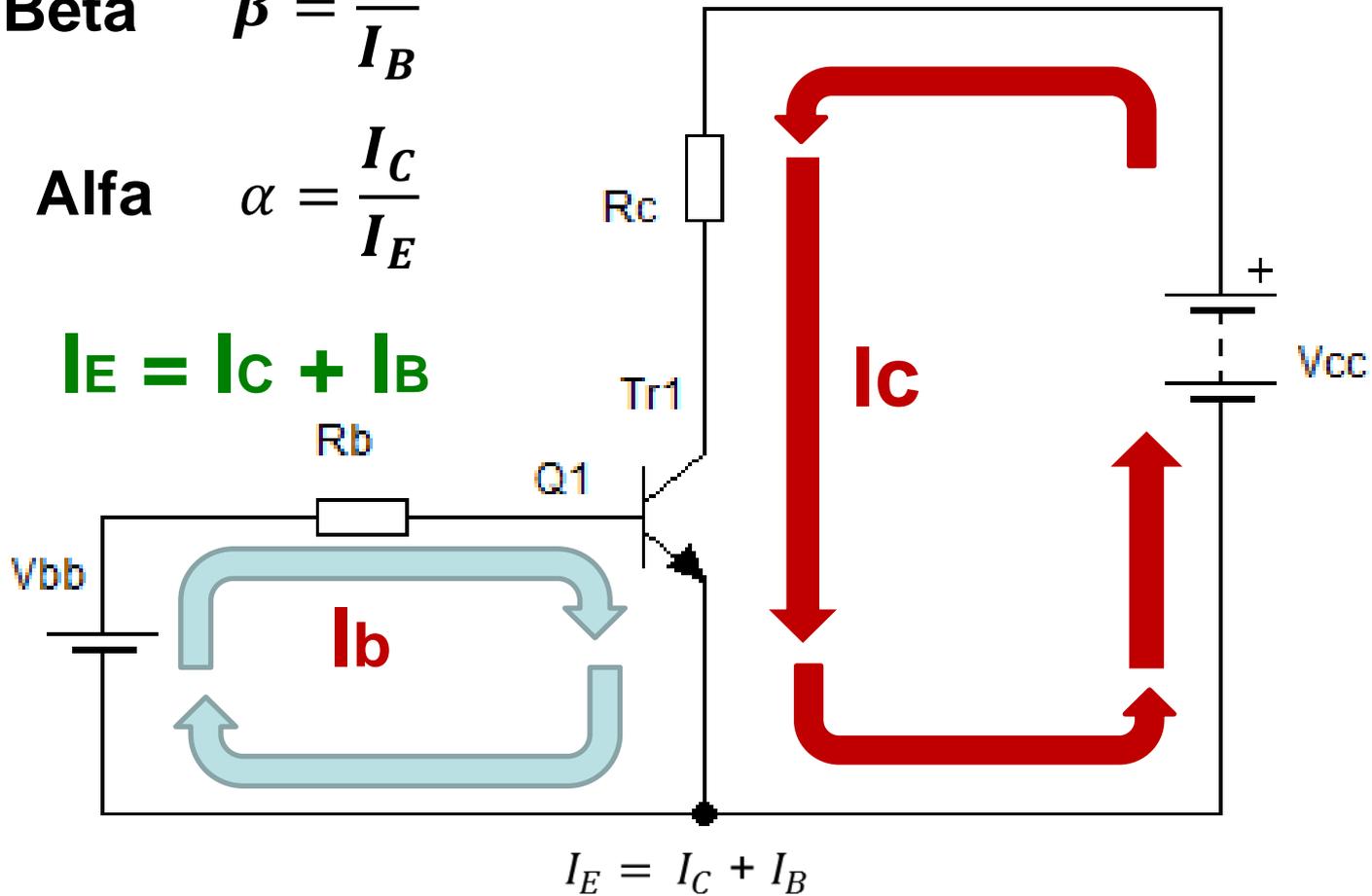


Tensiones en un Transistor

$$V_{CE} = V_C - V_E$$


$$V_{CB} = V_C - V_B$$

$$V_{CB} = V_C - V_B$$

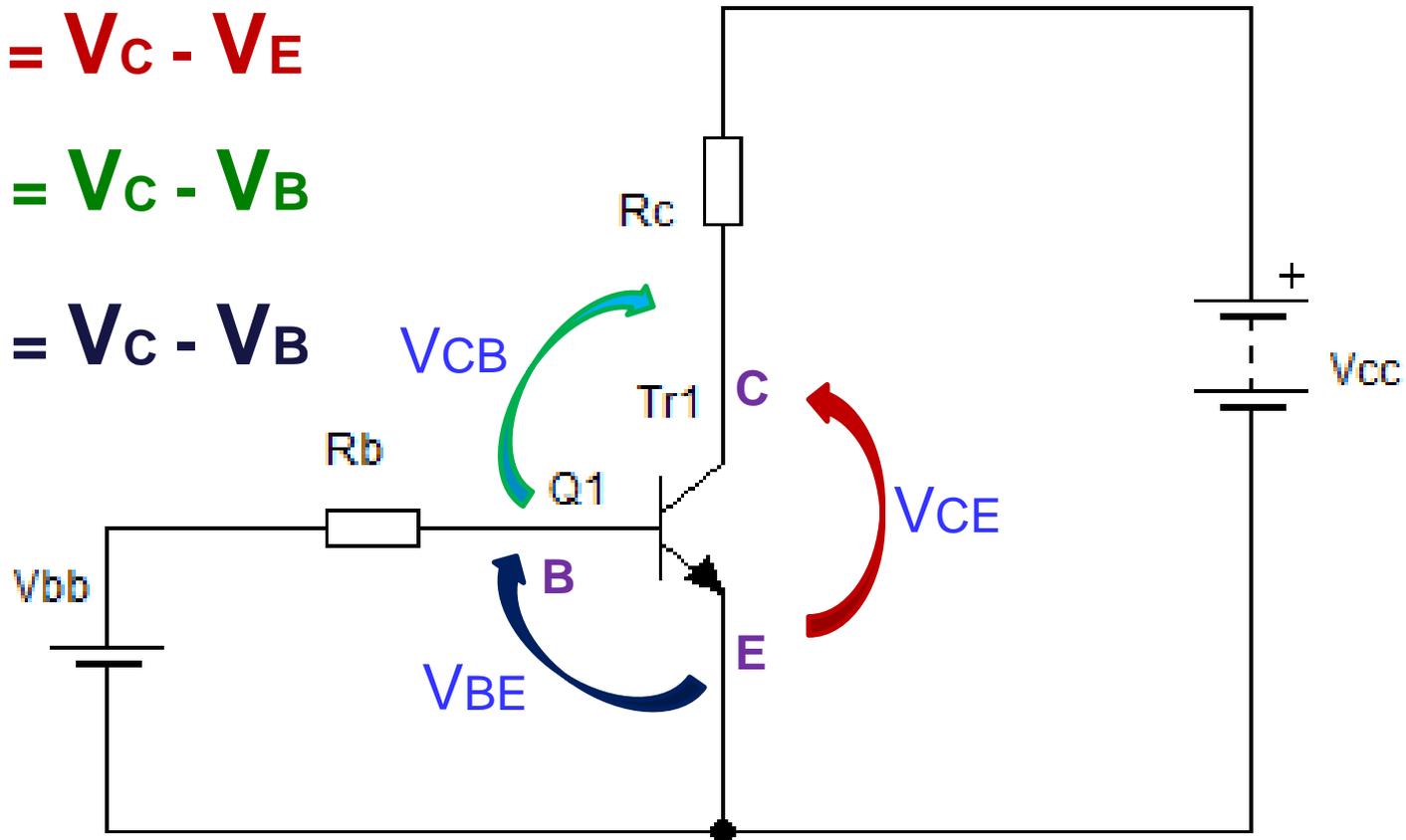

EL TRANSISTOR BIPOLAR BJT

HOJA DE DATOS TECNICOS DATA SHEETS

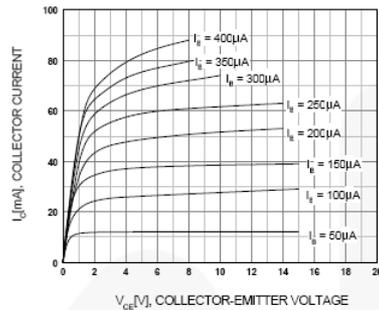

November 2014

BC546 / BC547 / BC548 / BC549 / BC550
NPN Epitaxial Silicon Transistor

Features

- Switching and Amplifier
- High-Voltage: BC546, $V_{CEO} = 65$ V
- Low-Noise: BC549, BC550
- Complement to BC556, BC557, BC558, BC559, and BC560

TO-18
1. Collector 2. Base 3. Emitter

BC546 / BC547 / BC548 / BC549 / BC550 — NP

DATOS TECNICOS

Absolute Maximum Ratings

Stresses exceeding the absolute maximum ratings may damage the device. The device may not function or be operable above the recommended operating conditions and stressing the parts to these levels is not recommended. In addition, extended exposure to stresses above the recommended operating conditions may affect device reliability. The absolute maximum ratings are stress ratings only. Values are at $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted.

| Symbol | Parameter | Value | Unit | |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|------------------|---|
| V_{CBO} | Collector-Base Voltage | BC546 | 80 | V |
| | | BC547 / BC550 | 50 | |
| | | BC548 / BC549 | 30 | |
| V_{CEO} | Collector-Emitter Voltage | BC546 | 65 | V |
| | | BC547 / BC550 | 45 | |
| | | BC548 / BC549 | 30 | |
| V_{EBO} | Emitter-Base Voltage | BC546 / BC547 | 6 | V |
| | | BC548 / BC549 / BC550 | 5 | |
| I_C | Collector Current (DC) | 100 | mA | |
| P_C | Collector Power Dissipation | 500 | mW | |
| T_J | Junction Temperature | 150 | $^\circ\text{C}$ | |
| T_{STG} | Storage Temperature Range | -65 to +150 | $^\circ\text{C}$ | |

Electrical Characteristics

Values are at $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted.

DATOS TECNICOS

Electrical Characteristics

Values are at $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted.

| Symbol | Parameter | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit | |
|---------------|--------------------------------------|---|--|------|------|------|----|
| I_{CBO} | Collector Cut-Off Current | $V_{CB} = 30\text{ V}, I_E = 0$ | | | 15 | nA | |
| h_{FE} | DC Current Gain | $V_{CE} = 5\text{ V}, I_C = 2\text{ mA}$ | 110 | | 800 | | |
| $V_{CE(sat)}$ | Collector-Emitter Saturation Voltage | $I_C = 10\text{ mA}, I_B = 0.5\text{ mA}$ | | 90 | 250 | mV | |
| | | $I_C = 100\text{ mA}, I_B = 5\text{ mA}$ | | 250 | 600 | | |
| $V_{BE(sat)}$ | Base-Emitter Saturation Voltage | $I_C = 10\text{ mA}, I_B = 0.5\text{ mA}$ | | 700 | | mV | |
| | | $I_C = 100\text{ mA}, I_B = 5\text{ mA}$ | | 900 | | | |
| $V_{BE(on)}$ | Base-Emitter On Voltage | $V_{CE} = 5\text{ V}, I_C = 2\text{ mA}$ | 580 | 660 | 700 | mV | |
| | | $V_{CE} = 5\text{ V}, I_C = 10\text{ mA}$ | | | 720 | | |
| f_T | Current Gain Bandwidth Product | $V_{CE} = 5\text{ V}, I_C = 10\text{ mA}, f = 100\text{ MHz}$ | | 300 | | MHz | |
| C_{ob} | Output Capacitance | $V_{CB} = 10\text{ V}, I_E = 0, f = 1\text{ MHz}$ | | 3.5 | 6.0 | pF | |
| C_{ib} | Input Capacitance | $V_{EB} = 0.5\text{ V}, I_C = 0, f = 1\text{ MHz}$ | | 9 | | pF | |
| NF | Noise Figure | BC546 / BC547 / BC548 | $V_{CE} = 5\text{ V}, I_C = 200\text{ }\mu\text{A}, f = 1\text{ kHz}, R_G = 2\text{ k}\Omega$ | | 2.0 | 10.0 | dB |
| | | BC549 / BC550 | | | 1.2 | 4.0 | |
| | | BC549 | $V_{CE} = 5\text{ V}, I_C = 200\text{ }\mu\text{A}, R_G = 2\text{ k}\Omega, f = 30\text{ to }15000\text{ MHz}$ | | 1.4 | 4.0 | |
| | | BC550 | | | 1.4 | 3.0 | |

DATOS TECNICOS

h_{FE} Classification

| Classification | A | B | C |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| h_{FE} | 110 ~ 220 | 200 ~ 450 | 420 ~ 800 |

© 2002 Fairchild Semiconductor Corporation

BC546 / BC547 / BC548 / BC549 / BC550 Rev. 1.1.1

2

www.fairchildsemi.com

Typical Performance Characteristics

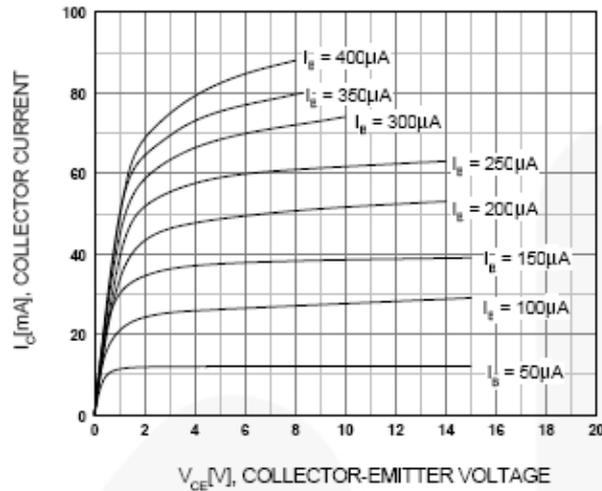


Figure 1. Static Characteristic

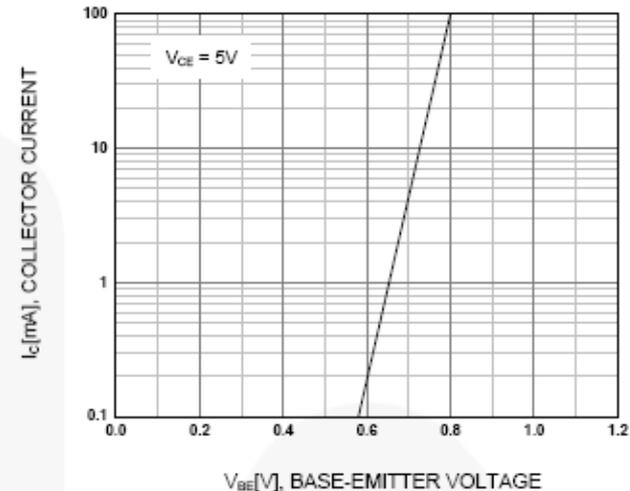


Figure 2. Transfer Characteristic

BC546 / BC547 / BC548 / BC549 / BC550

Características del transistor bipolar

Curvas Características de un Transistor Bipolar, en configuración **emisor común**

- Se entiende por características de un transistor, al conjunto de curvas que permite la visualización del funcionamiento del transistor, en forma gráfica.
- Cómo se va a relacionar I_B , V_{BE} , I_C e V_{CE} , Se verificará la dependencia de las magnitudes de a par. >

Características del transistor bipolar

Curvas Características de un Transistor Bipolar, en configuración **emisor común**

- Característica de **Entrada (Base)**
 - $I_B = f(V_{BE})$, con V_{CE} constante
- Característica de **Transferencia de Corriente.**
 - $I_C = f(I_B)$, para V_{CE} constante.
- Característica de **Salida (Colector)**
 - $I_C = f(V_{CE})$ manteniendo constante I_B . >


Características del transistor bipolar

Curvas Características de un Transistor Bipolar, en configuración emisor común

- Característica de **Entrada (Base)**

- $I_B = f(V_{BE})$, con V_{CE} constante


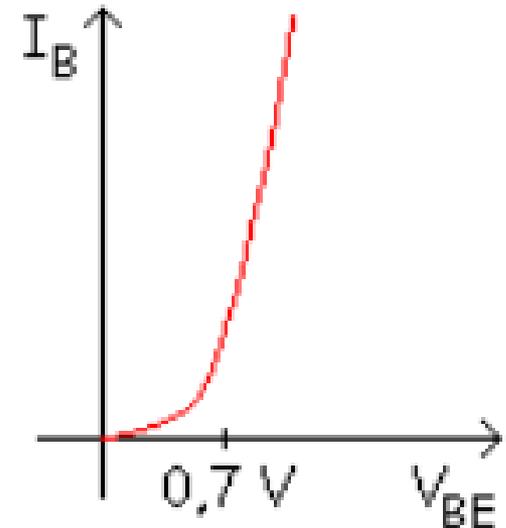
- *De esta característica es posible definir la **resistencia estática de entrada** a la relación $V_{BE}/$ y I_B . Que estudiará en otro curso.*
 - *La grafica obtenida en este caso, tendrá el aspecto similar a la de un diodo de uso general.*



CURVA CARACTERISTICA DE ENTRADA

TRANSISTOR BJT

$$I_B = f(V_{BE}, V_{CE})$$

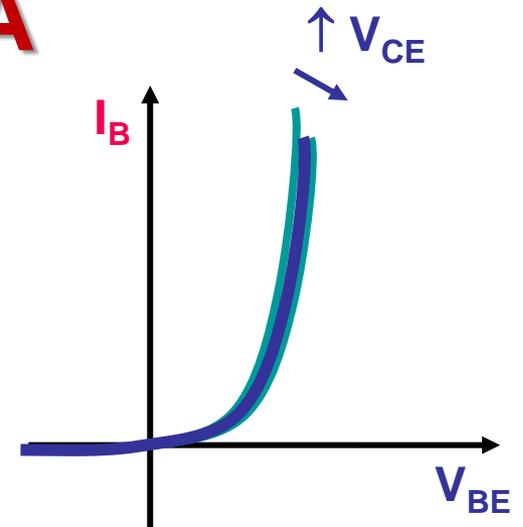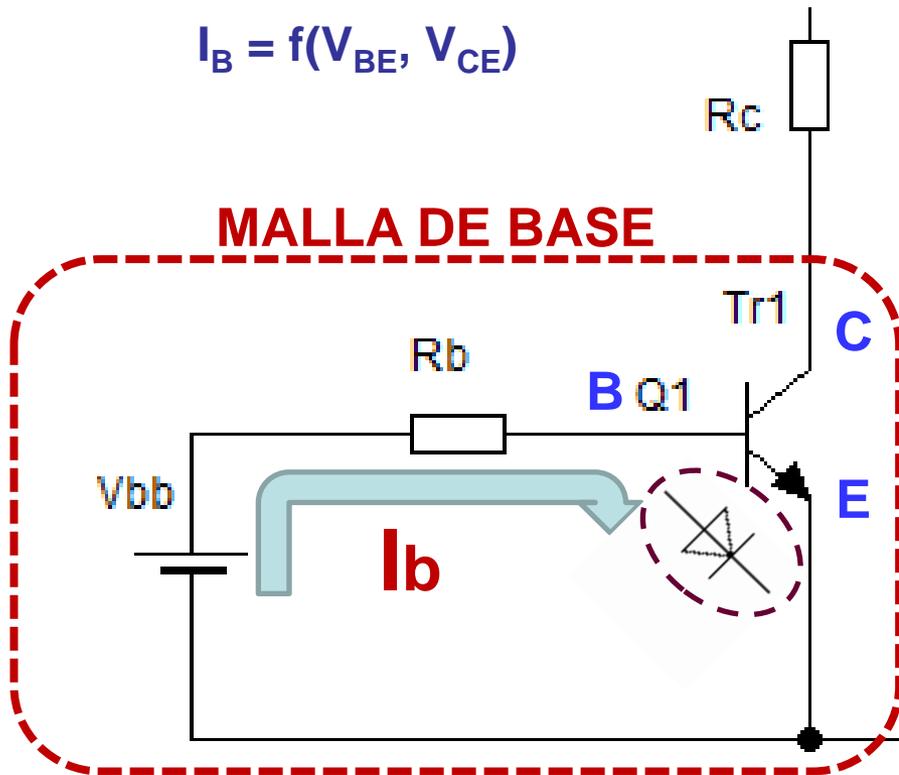


- ❖ Entre base y emisor el transistor se comporta como un diodo.
- ❖ La característica de este diodo depende de V_{CE} pero la variación es pequeña.

>

CURVA CARACTERISTICA DE ENTRADA - BJT



CIRCUITO EXPERIMENTAL

$I_B = f(V_{BE})$, con V_{CE} constante

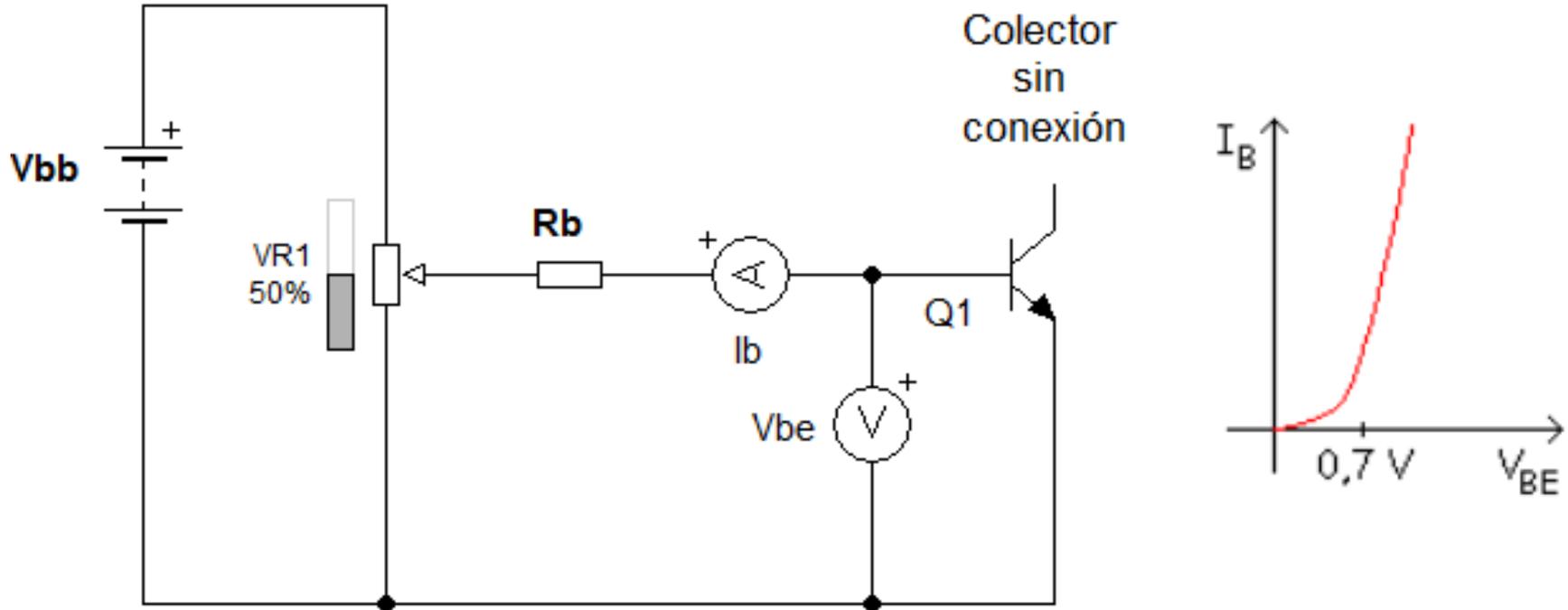

DATOS TECNICOS

Curva de Entrada - BC548

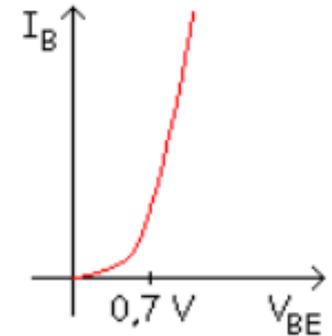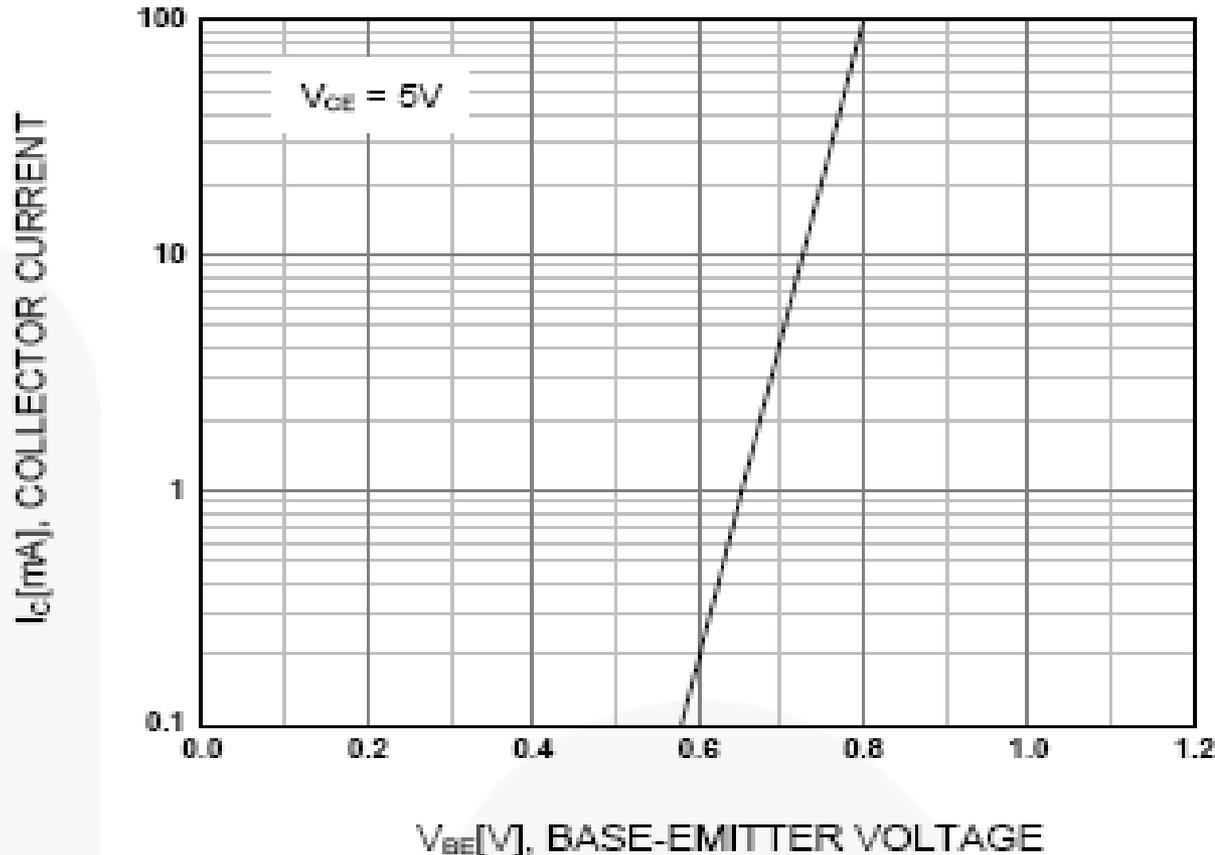

Fuente

© 2002 Fairchild Semiconductor Corporation
BC546 / BC547 / BC548 / BC549 / BC550 Rev. 1.1.1

www.fairchildsemi.com

2

TRANSISTOR Bipolar

Curva Característica

TRANSFERENCIA DE CORRIENTE

$$I_c = f(I_B), \text{ para } V_{CE} \text{ constante}$$

Características del transistor bipolar

Curvas Características de un Transistor Bipolar, en configuración emisor común

Característica de Transferencia de Corriente

$$I_C = f(I_B), \text{ para } V_{CE} \text{ constante}$$


- ❖ *De esta característica se define la Ganancia en Corriente continua.*
- ❖ *La Ganancia en Corriente se indica como β o h_{FE} .*
- ❖ *Indica cuantas veces la corriente de base (I_B). influye en la corriente de colector (I_C). >*

Curva Característica


TRANSFERENCIA DE CORRIENTE- BJT

CIRCUITO EXPERIMENTAL
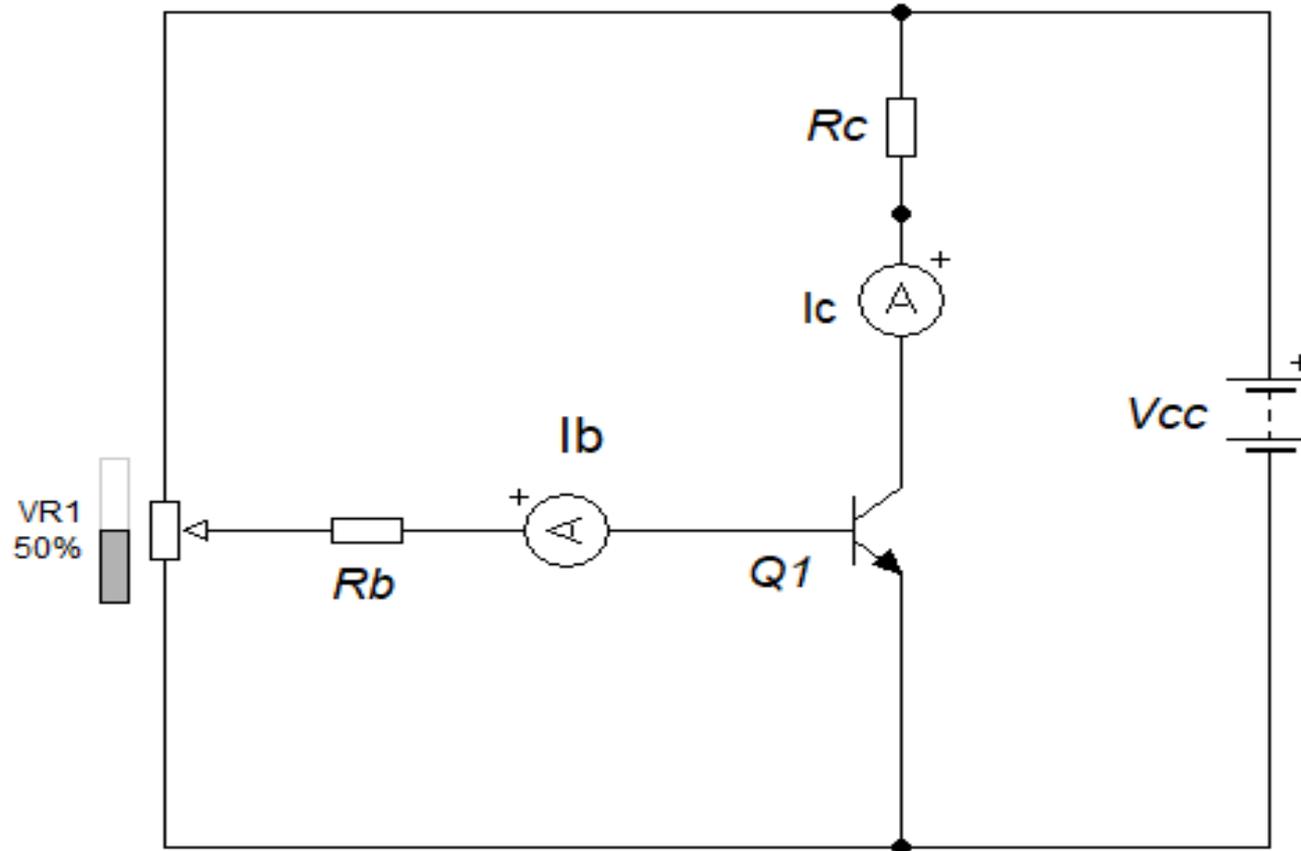
$$I_c = f(I_B), \text{ para } V_{CE} \text{ constante}$$



TRANSISTOR Bipolar

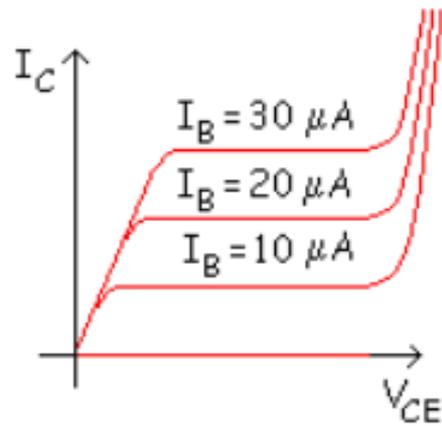

**CURVA
CARACTERISTICA**

DE

SALIDA (Colector)

$I_C = f(V_{CE})$ manteniendo constante I_B

Características del transistor bipolar

Curvas Características de un Transistor Bipolar, en configuración emisor común

Característica de Salida (Colector)

$$I_C = f(V_{CE}) \text{ manteniendo constante } I_B$$

- ❖ *La característica de salida o de colector, relaciona la corriente de colector I_C , con la tensión de colector-emisor V_{CE} . Manteniendo constante la corriente de base I_B .*
- ❖ *De esta característica es posible definir la **resistencia estática de salida** a la relación V_{CE} / I_C . Que estudiará en otro curso.* >

Características del transistor bipolar

Curvas Características de un Transistor Bipolar, en configuración **emisor común**

- Característica de **Salida** (Colector)

$I_C = f(V_{CE})$ manteniendo constante I_B .

- En la configuración de emisor común, la corriente de entrada I_B y la tensión V_{CE} de salida se toman como **variables independientes**.
- Mientras que la tensión de entrada V_{BE} y la corriente de salida I_C se toman como **variables dependientes**.


$$V_{BE} = f_1(V_{CE}, I_B) ; I_C = f_2(V_{CE}, I_B) \quad >$$

CURVA CARACTERISTICA DE SALIDA (Colector)

CIRCUITO EXPERIMENTAL


$I_c = f(V_{ce})$ manteniendo constante I_B .

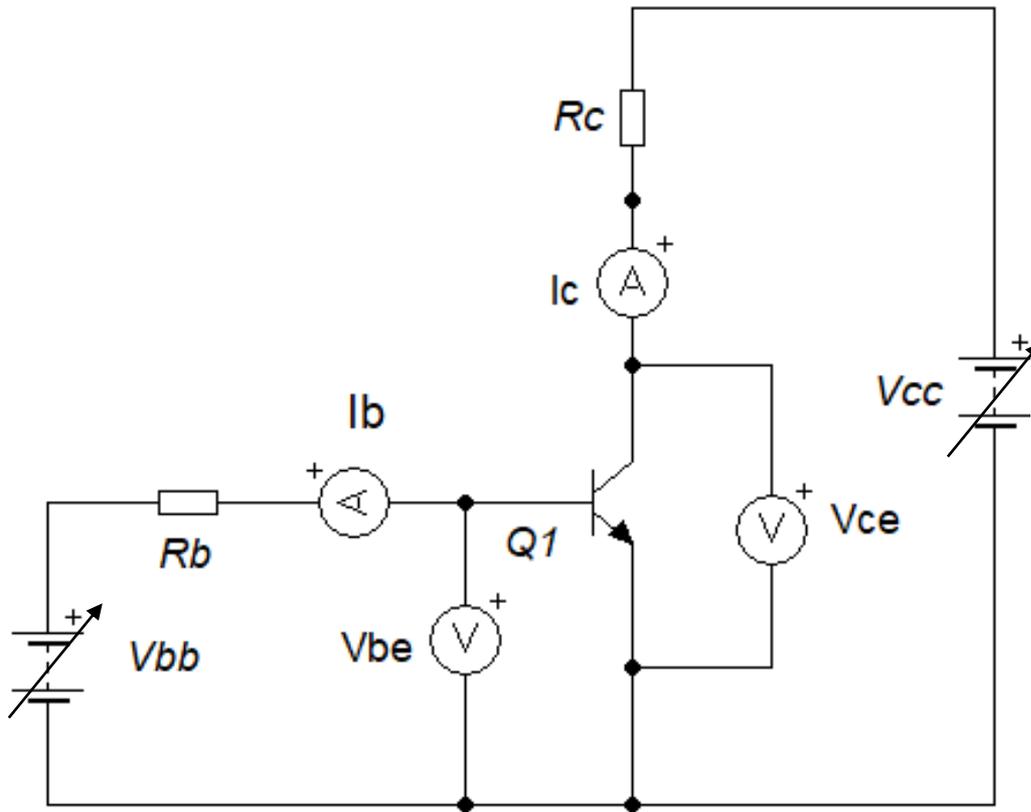Circuito para relevar la curva de salida de un transistor BJT.



$$V_{BE} = f_1(V_{CE}, I_B)$$

$$I_C = f_2(V_{CE}, I_B)$$


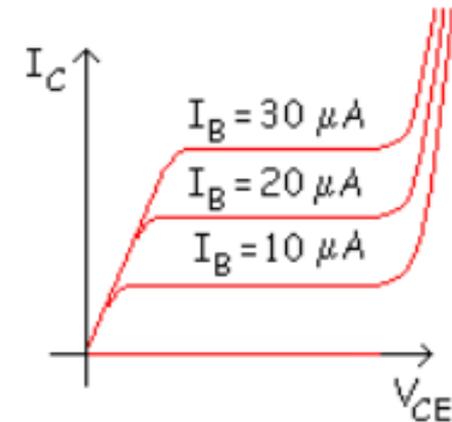


Curvas Características del transistor bipolar

Curvas Características de SALIDA

Transistor NPN

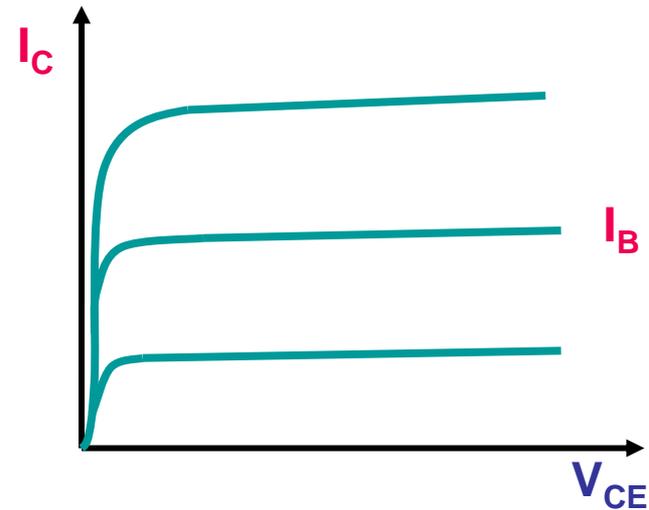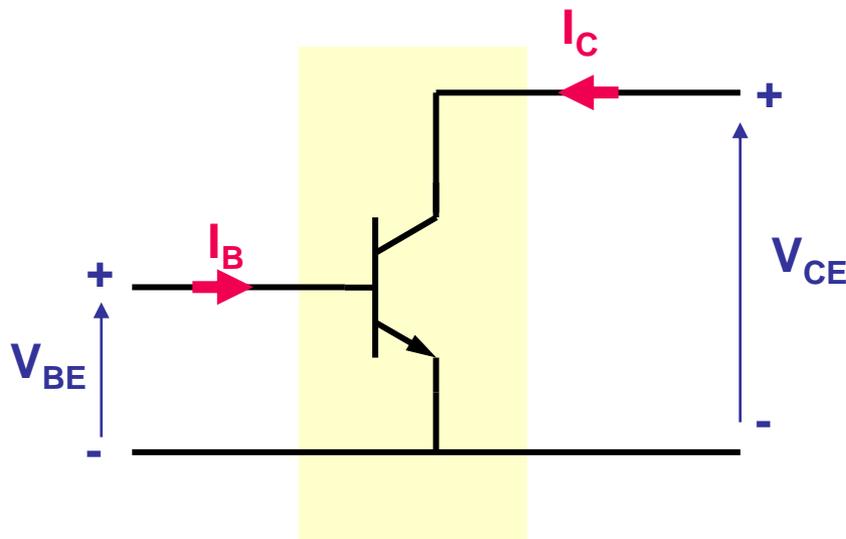
$I_C = f(I_B, V_{CE})$ Característica de salida



La corriente que circula por el colector se controla mediante la corriente de base I_B .

Características eléctricas del transistor bipolar: linealización


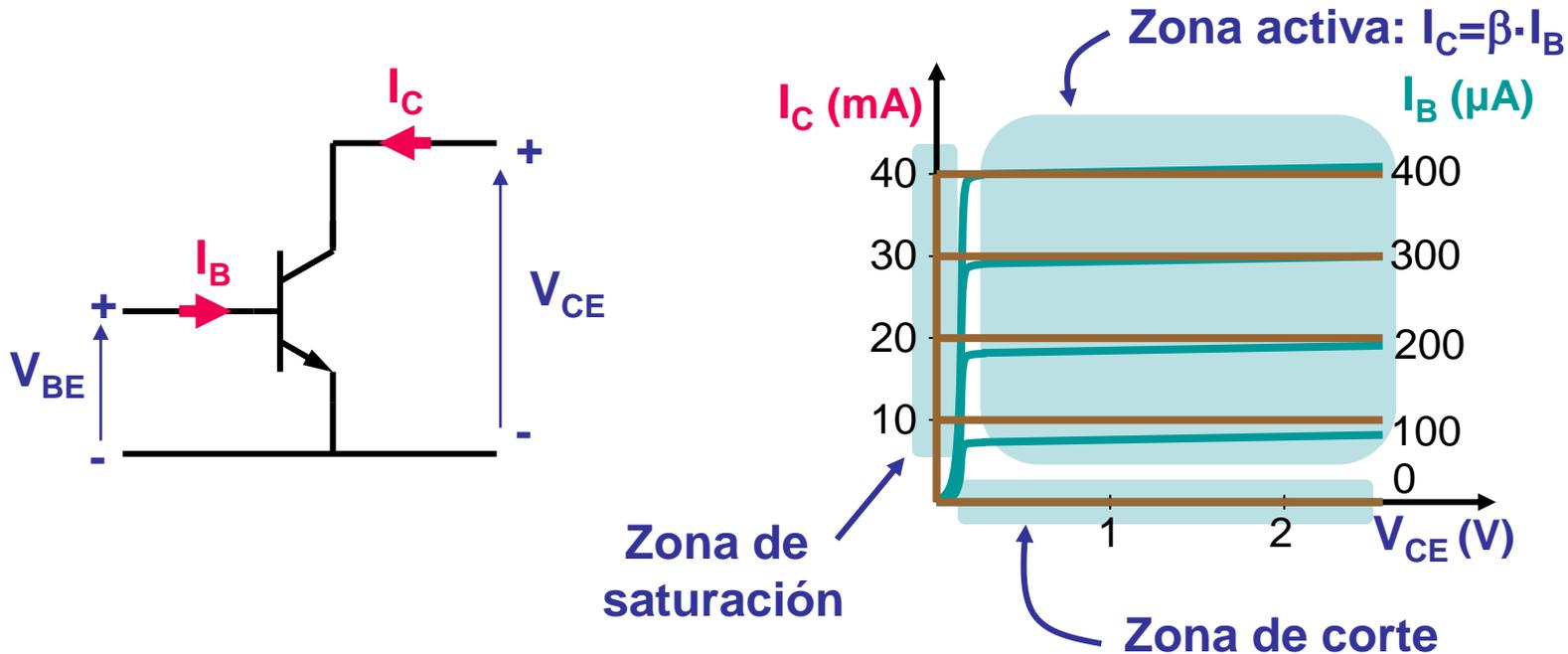
Transistor NPN: linealización de la característica de salida



El parámetro fundamental que describe la característica de salida del transistor es la ganancia de corriente β (h_{fe}).

DATOS TECNICOS

Curva de Salida (Colector) - BC548

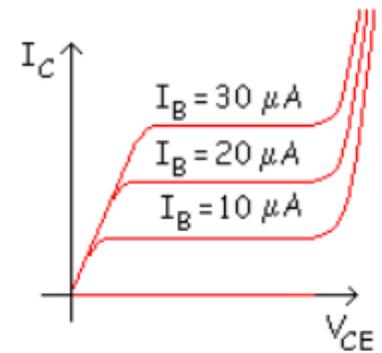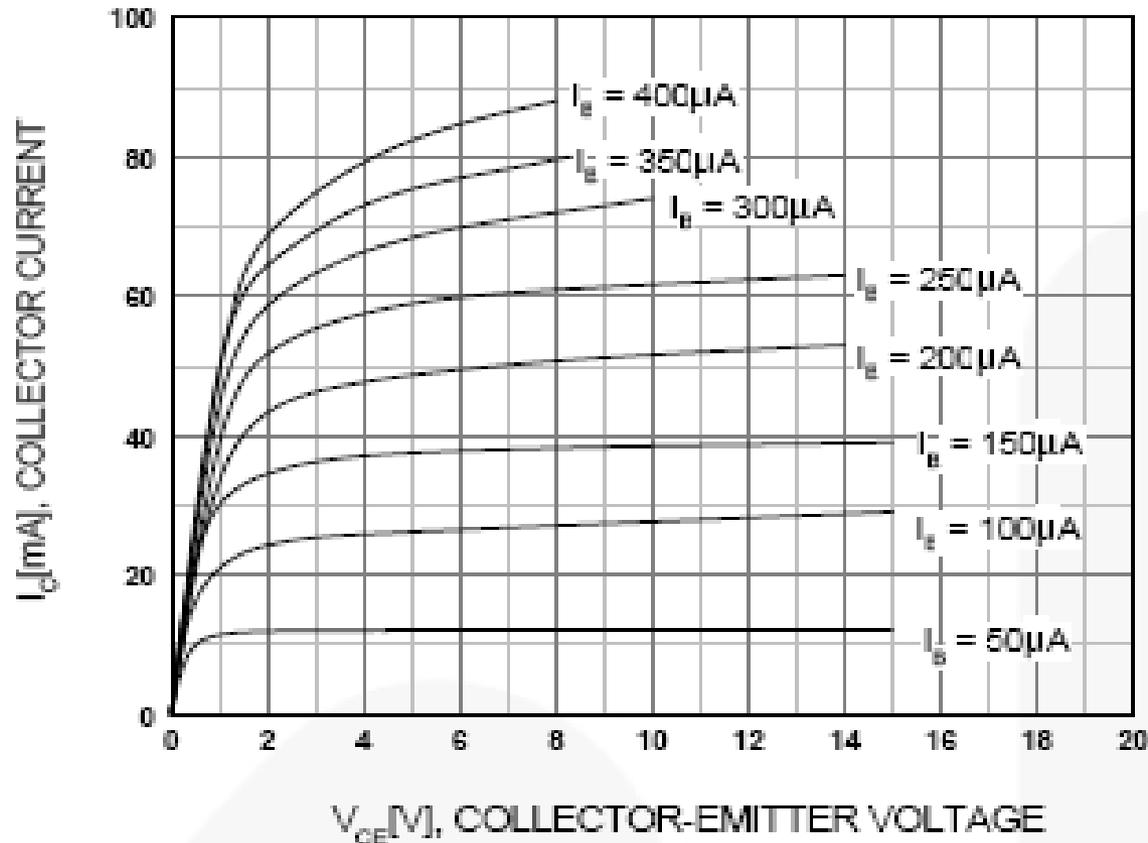

Fuente





© 2002 Fairchild Semiconductor Corporation
BC546 / BC547 / BC548 / BC549 / BC550 Rev. 1.1.1

2


www.fairchildsemi.com

Características del transistor bipolar

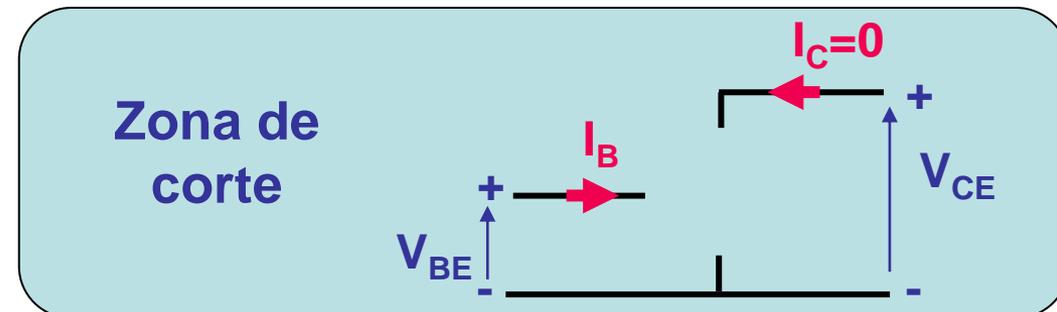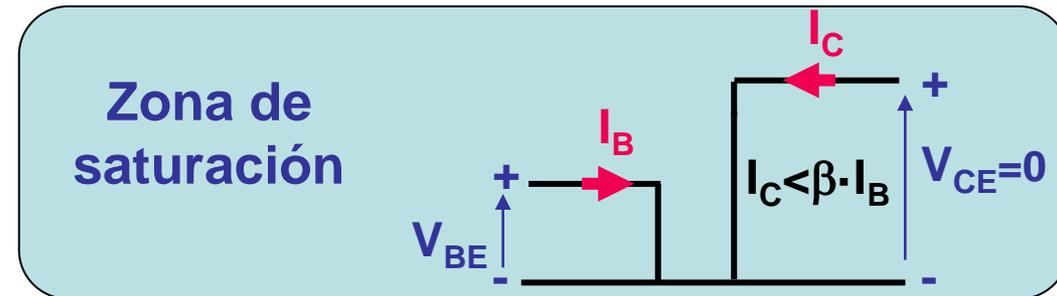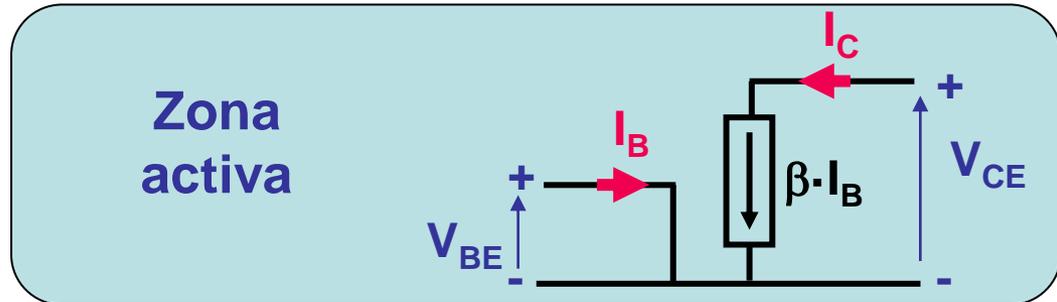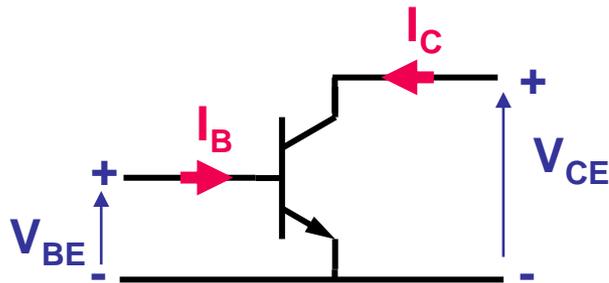
Transistor NPN: zonas de funcionamiento del transistor ideal



TRANSISTOR: Control Lineal

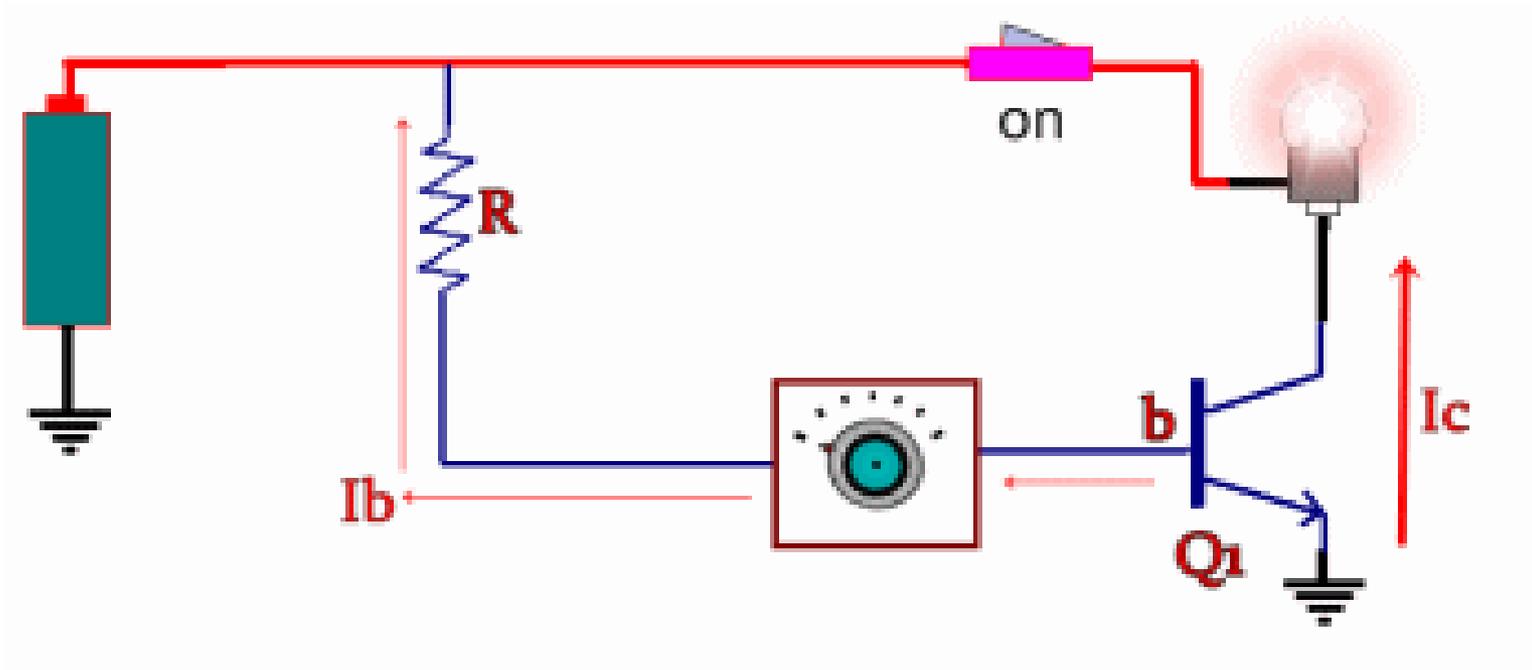


PUNTO “Q” (Punto de Trabajo)


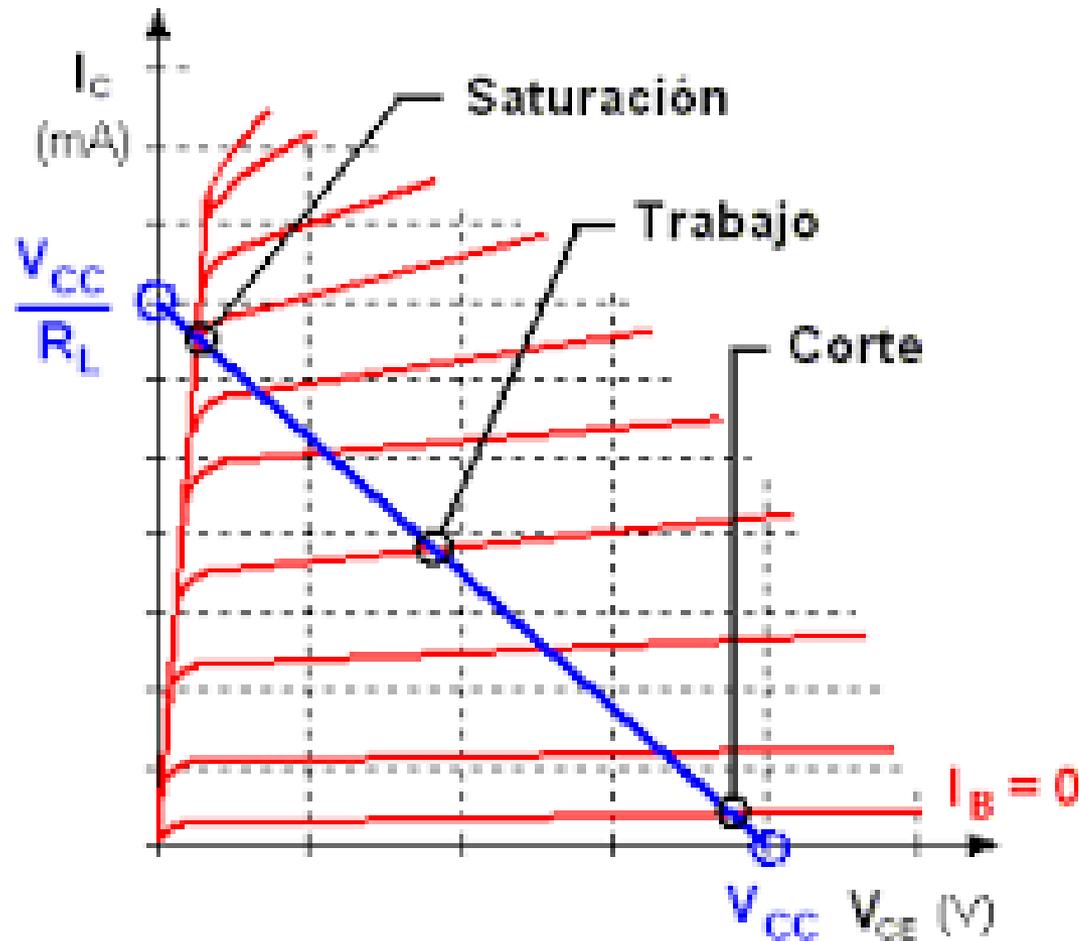


Características reales: datos proporcionados por los fabricantes


| | |
|----------------------|------------------------------|
| I_{C-MAX} | Corriente máxima de colector |
| V_{CE-MAX} | Tensión máxima CE |
| P_{MAX} | Potencia máxima |
| V_{CE-SAT} | Tensión C.E. de saturación |
| $H_{FE} \cong \beta$ | Ganancia |

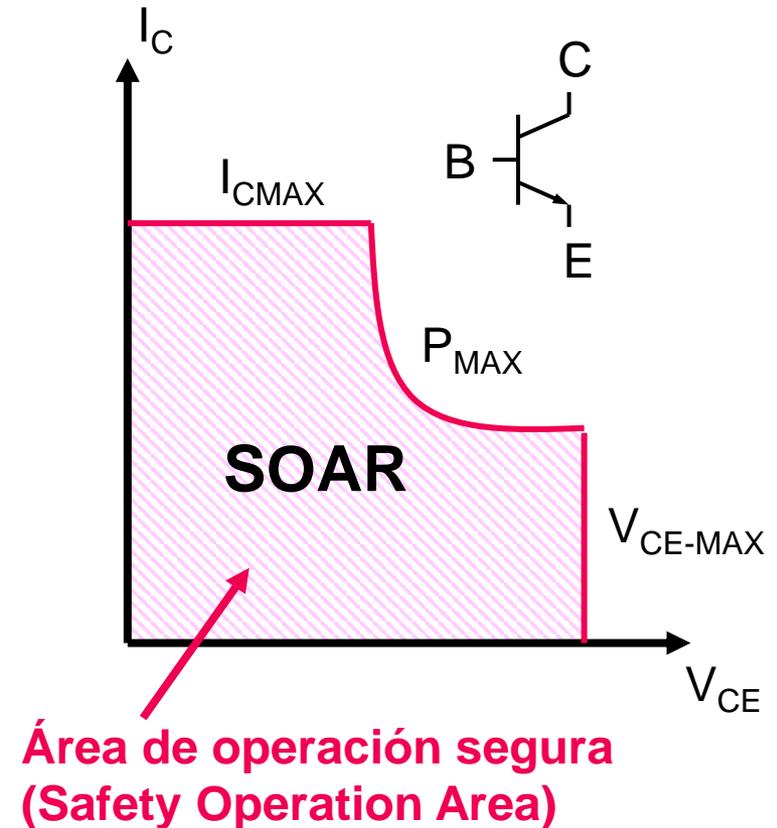

TANSISTOR DARLINGTON

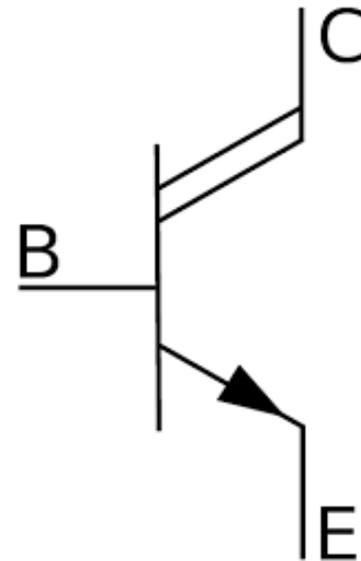
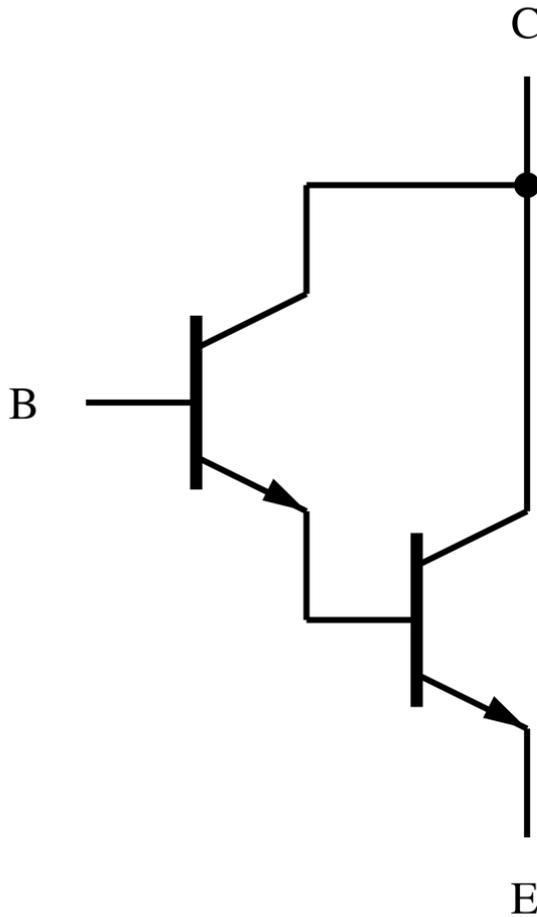


TANSISTOR DARLINGTON

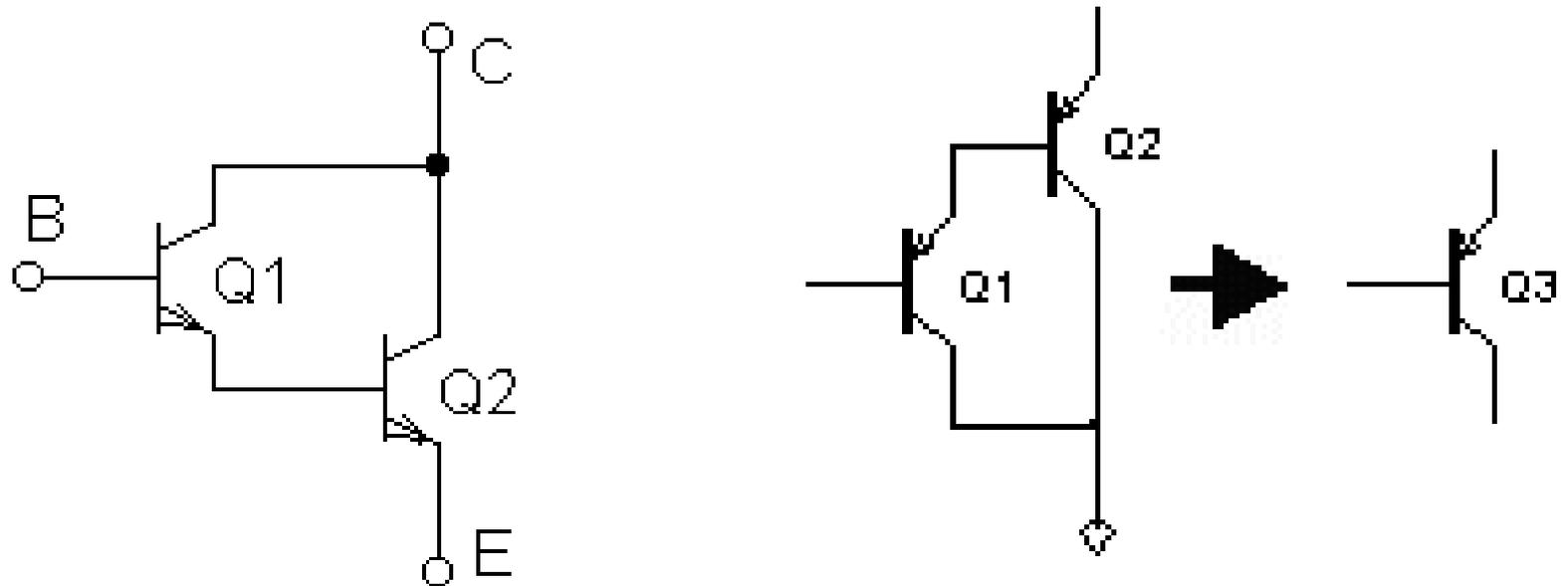

TANSISTOR DARLINGTON

DARLINGTON SCHEMATICS

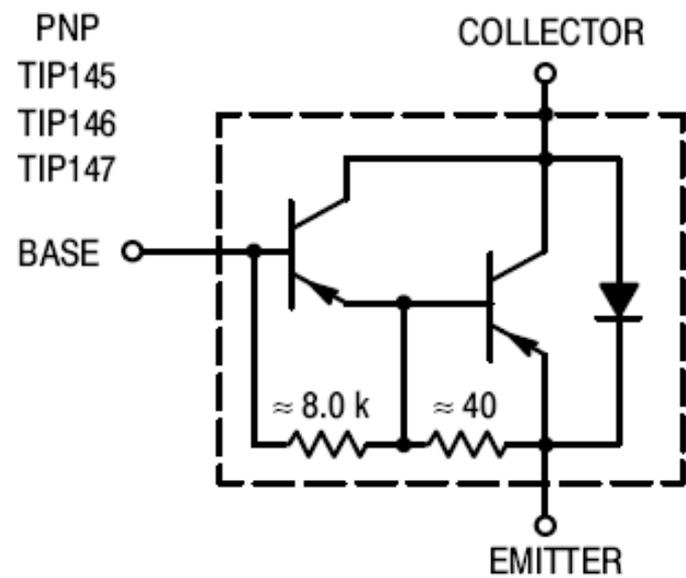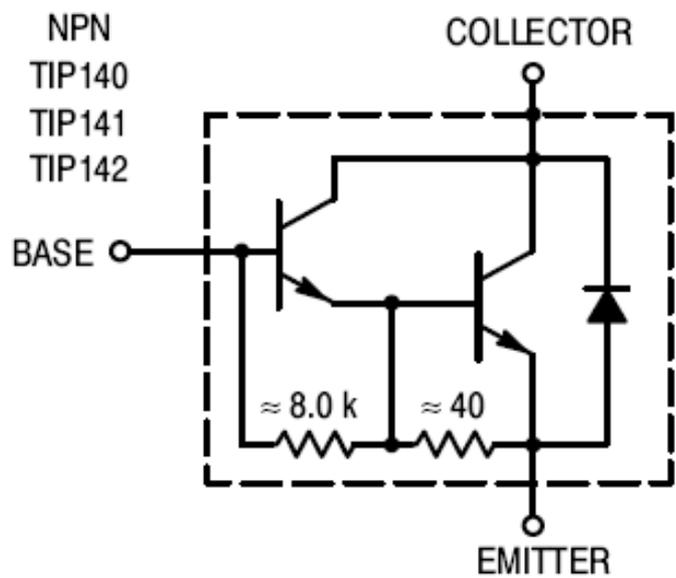

TANSISTOR DARLINGTON

ON CHARACTERISTICS (Note 2)

| | | | | | |
|---|---------------|-------------|--------|------------|-----|
| DC Current Gain ($I_C = 5.0 \text{ A}$, $V_{CE} = 4.0 \text{ V}$) ($I_C = 10 \text{ A}$, $V_{CE} = 4.0 \text{ V}$) | h_{FE} | 1000 500 | - - | - - | - |
| Collector–Emitter Saturation Voltage ($I_C = 5.0 \text{ A}$, $I_B = 10 \text{ mA}$) ($I_C = 10 \text{ A}$, $I_B = 40 \text{ mA}$) | $V_{CE(sat)}$ | - - | - - | 2.0 3.0 | Vdc |
| Base–Emitter Saturation Voltage ($I_C = 10 \text{ A}$, $I_B = 40 \text{ mA}$) | $V_{BE(sat)}$ | - | - | 3.5 | Vdc |
| Base–Emitter On Voltage | $V_{BF(on)}$ | - | - | 3.0 | Vdc |

Fin